



01076114

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture

The Processor




Basic ARM Instruction

- ในบทนี้ (บทที่ 4) เราจะทำความเข้าใจกับการทำงานของ CPU, clock, state โดยแสดงการทำงานของ CPU อย่างง่ายที่มีการทำงานไม่มาก เช่น
 - การคำนวณพื้นฐาน เช่น ADD, SUB, AND, OR
 - การใช้งานหน่วยความจำ LDR, STR
 - Branch เช่น BEQ, B



Implementation Overview


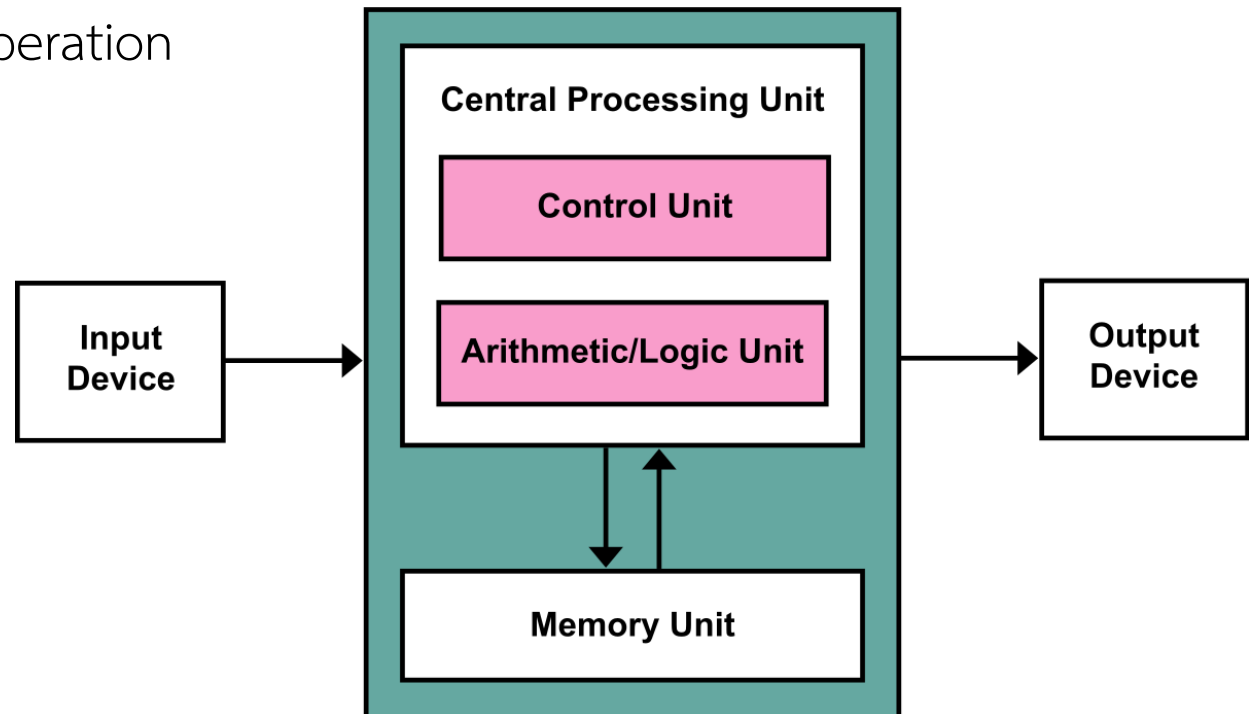
- องค์ประกอบพื้นฐานที่ CPU ต้องการ
 - Memory สำหรับเก็บคำสั่ง และ เก็บข้อมูล
 - Register สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวระหว่างประมวลผล
 - ALU สำหรับทำ Operation
 - Control Logic





Implementation Overview

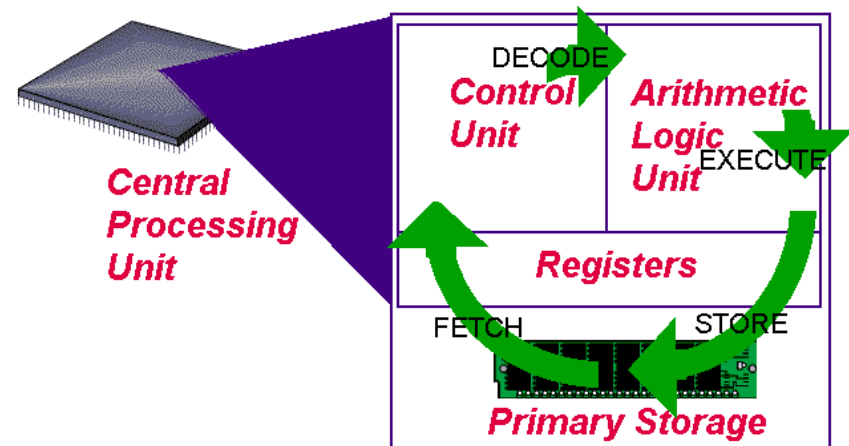 - โดยทั่วไป การทำงานของ CPU จะซ้ำเป็นรอบๆ
 - PC (Program Counter) จะชี้ตำแหน่งของคำสั่งในหน่วยความจำ จากนั้นอ่านคำสั่งเข้ามาใน Instruction Register ขั้นตอนนี้จะเรียกว่า Fetch
 - จากนั้นจะเป็นการตีความคำสั่งที่อยู่ใน Instruction Register ขั้นตอนนี้เรียกว่า Decode (คือการแยกส่วนคำสั่งแต่ละส่วนที่มีเป้าหมายการทำงาน)
 - สุดท้ายคือ การทำงานตามคำสั่ง เรียกว่า Execute




View from 30,000 Feet



- ADD r1,r2,r3

Cond	F	I	Opcode	S	Rn	Rd	Operand2
4 bits	2 bits	1 bits	4 bits	1 bits	4 bits	4 bits	12 bits

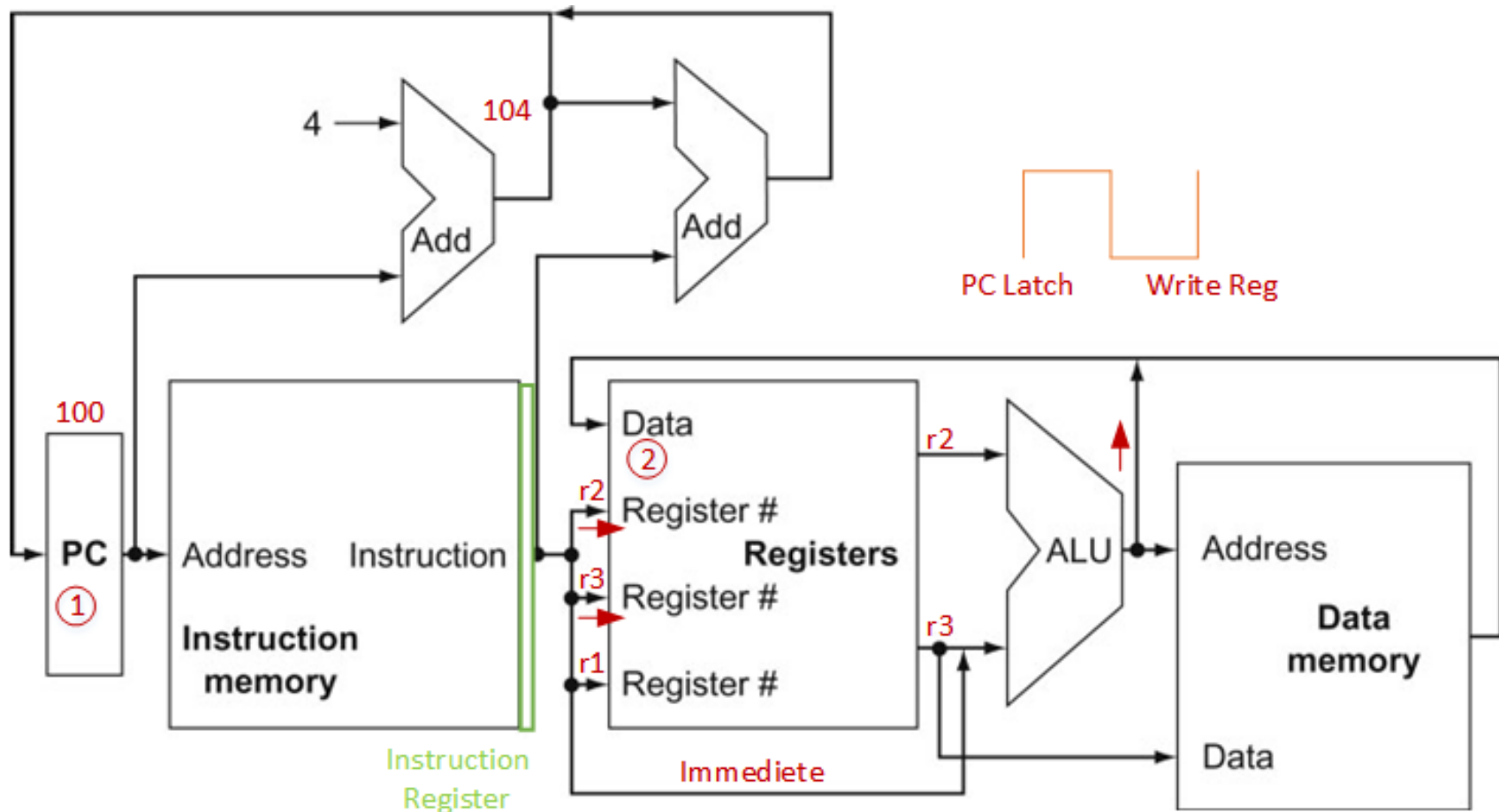




View from 30,000 Feet

- จากรูป PC จะให้ Address กับ Instruction Memory (หมายถึง หน่วยความจำที่เก็บคำสั่ง โดยจะเป็นที่เดียวกับ Data Memory หรือไม่ก็ได้)
- ข้อมูลในหน่วยความจำในตำแหน่งที่ PC ชี้ จะปล่อยออกมาและ Latch ไว้ที่ Instruction Register
- Instruction Register จะแบ่งข้อมูลในคำสั่งออกเป็นส่วนๆ ตาม Instruction Format และส่งไปตามส่วนต่างๆ เช่น Rn จะส่งไปยัง Register In 1
- เมื่อ register file ได้รับหมายเลข register ก็จะส่งข้อมูลใน register ออกทาง output ของ register file ซึ่งต่อกับ ALU หรือหน่วยความจำ
- เมื่อ ALU ได้รับข้อมูล และได้รับรหัสคำสั่ง ก็จะดำเนินการบวก และส่ง Output มาที่ทางออกของ ALU ซึ่งจะส่งเข้าไปเก็บใน register file อีกที

View from 30,000 Feet




- LDR r0, [r2,#8]

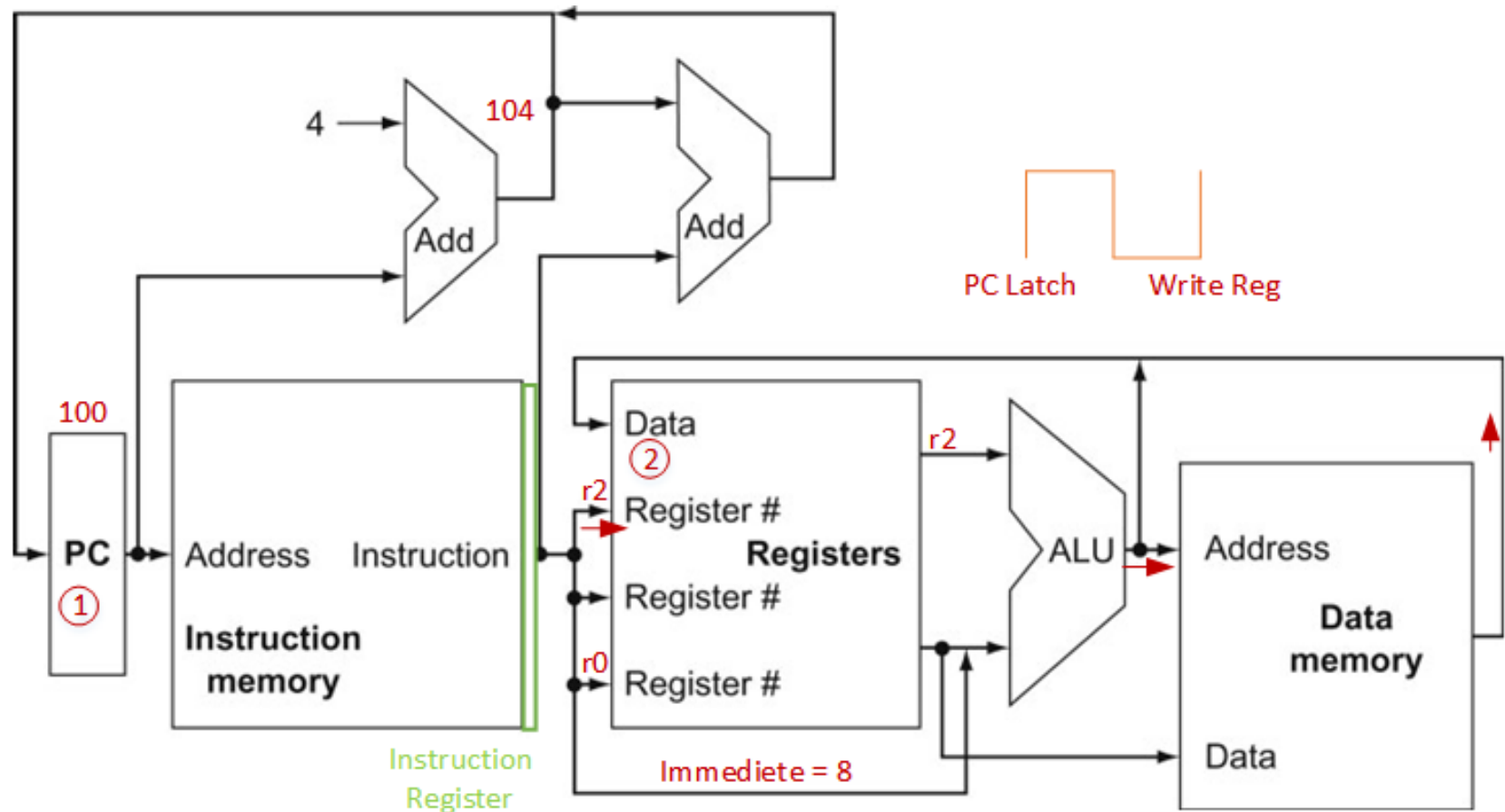

View from 30,000 Feet




- STR r0, [r2,#8]

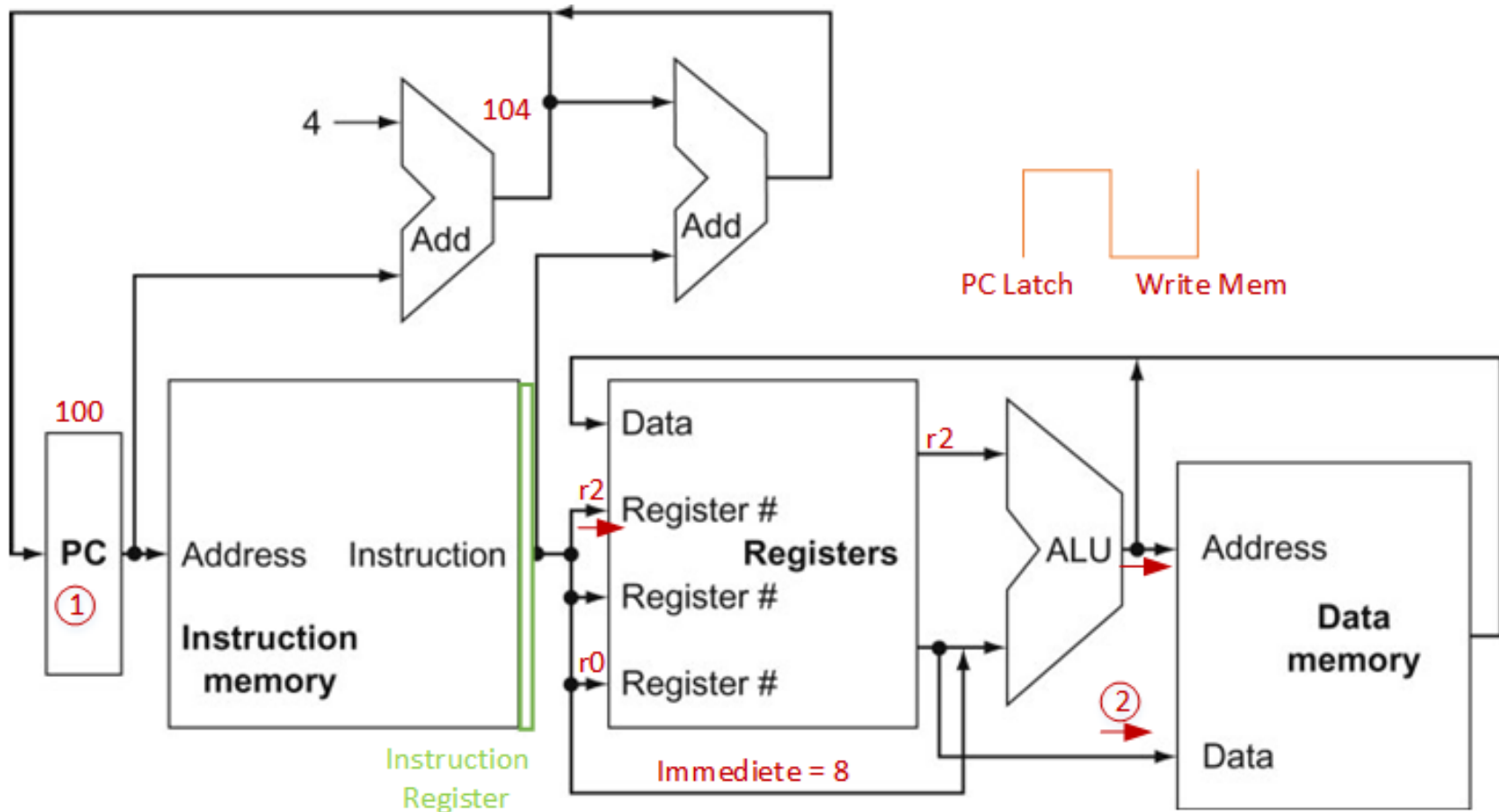

View from 30,000 Feet




- B loop

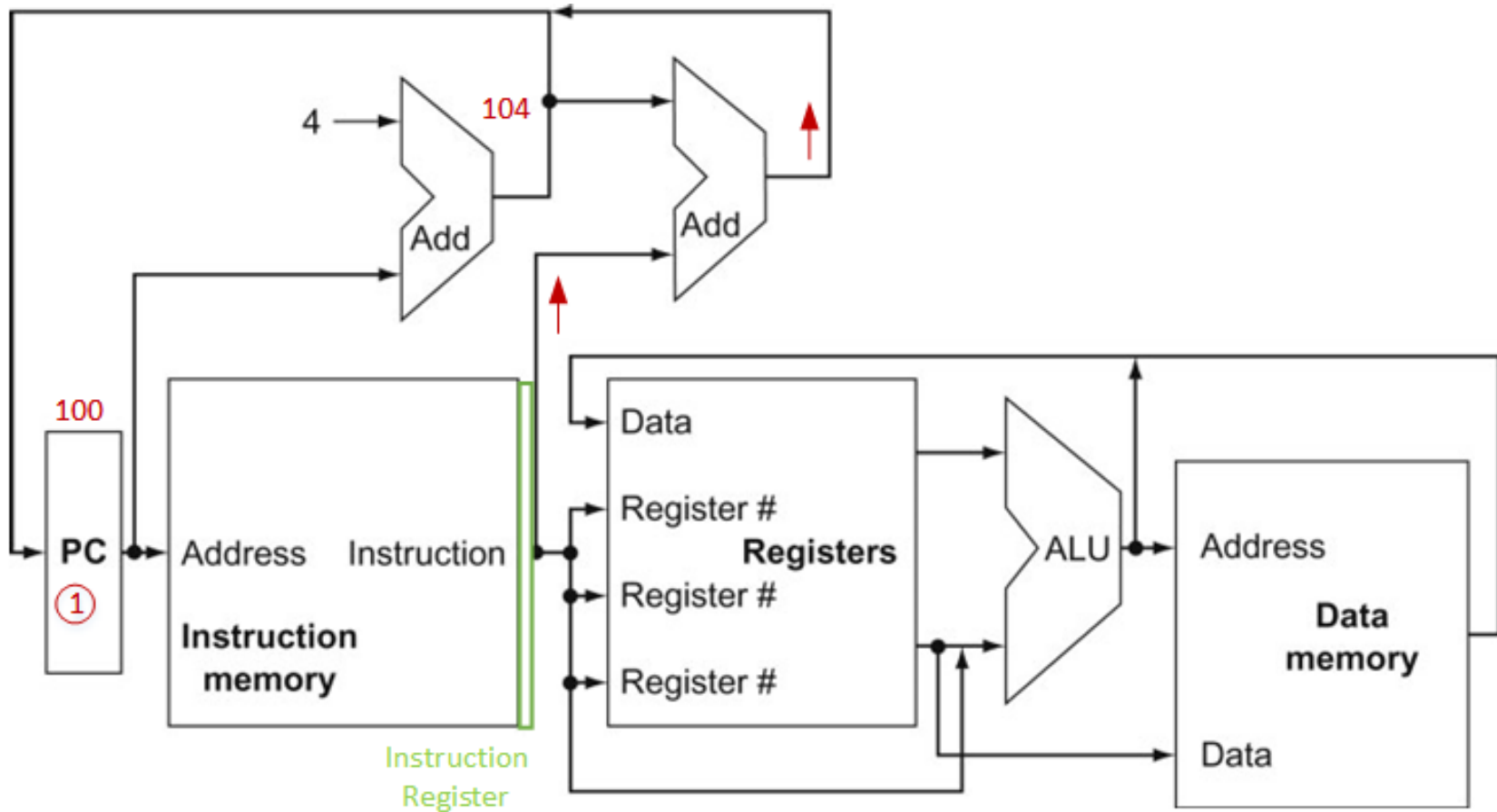



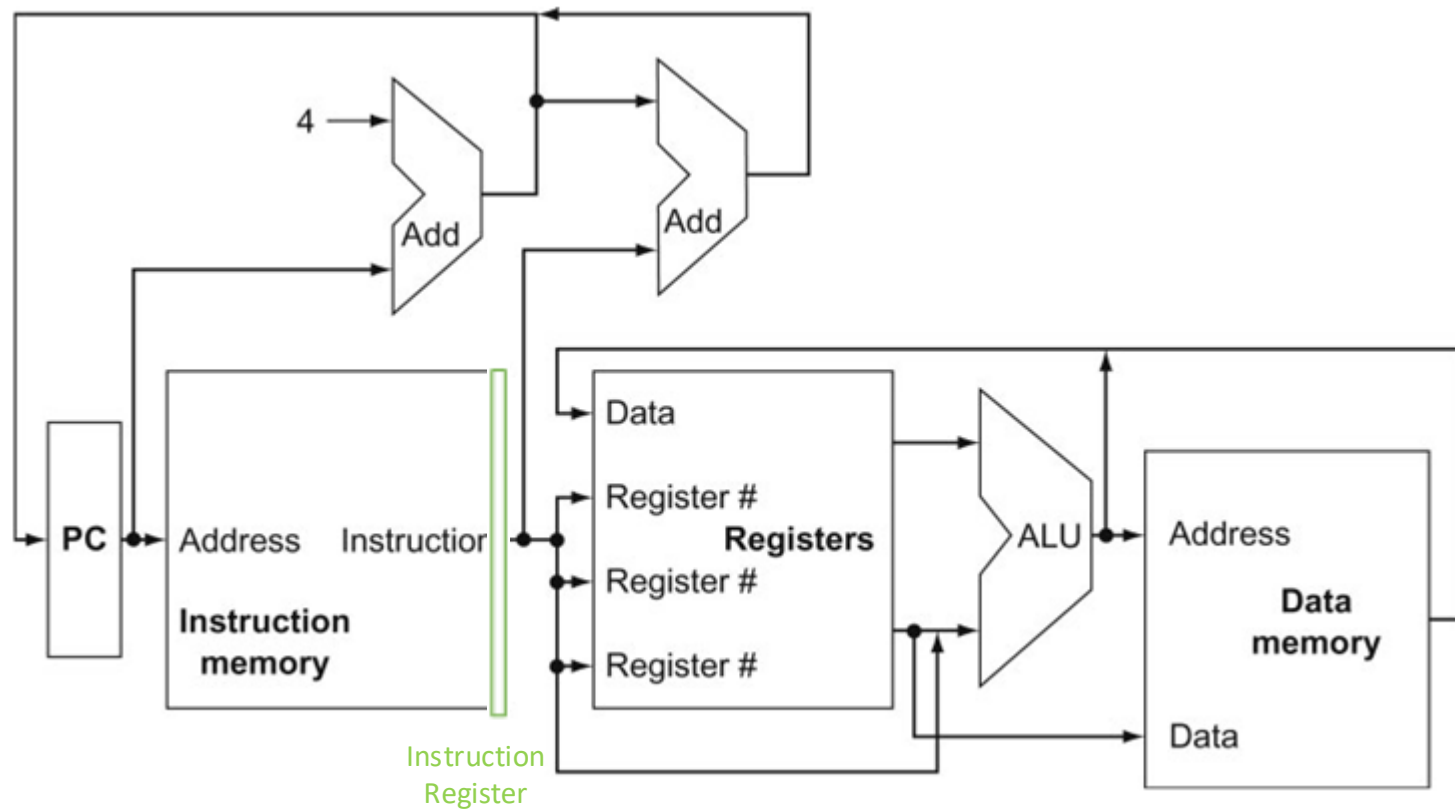Exercise

- จงเขียนการทำงานโดยย่อ ของคำสั่ง SUB r1, r2, #3








Implementing R-type Instructions

- Registers บางครั้งเรียกว่า register file (เพราะมีหลายตัวรวมกัน) จากรูปแบบคำสั่ง จะมี register สูงสุด 3 ตัว คือ Rn, Rd และ Operand2 มีข้อมูลออก และรับผลลัพธ์สำหรับ write register
- ALU มีเพียง Control ที่กำหนด Operation


Cond	F	I	Opcode	S	Rn	Rd	Operand2
4 bits	2 bits	1 bits	4 bits	1 bits	4 bits	4 bits	12 bits

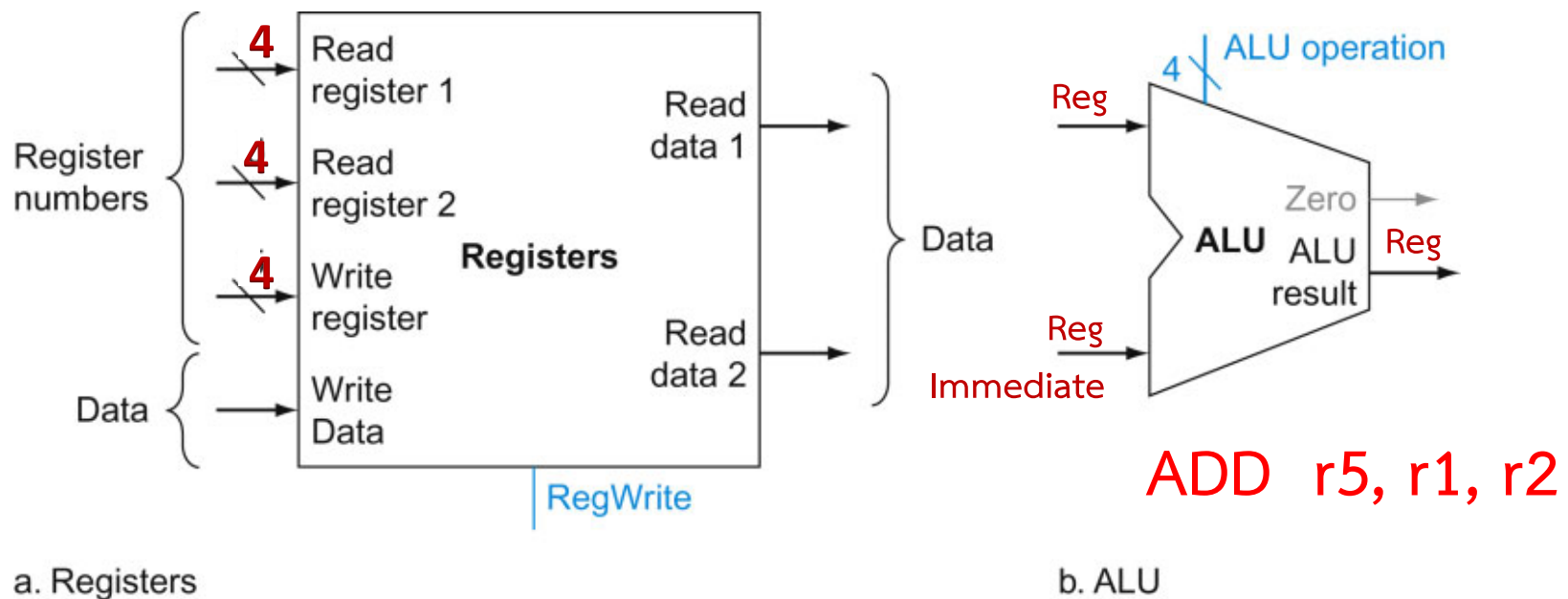



Implementing Load/Stores


- LDR r0, [r2, #8]

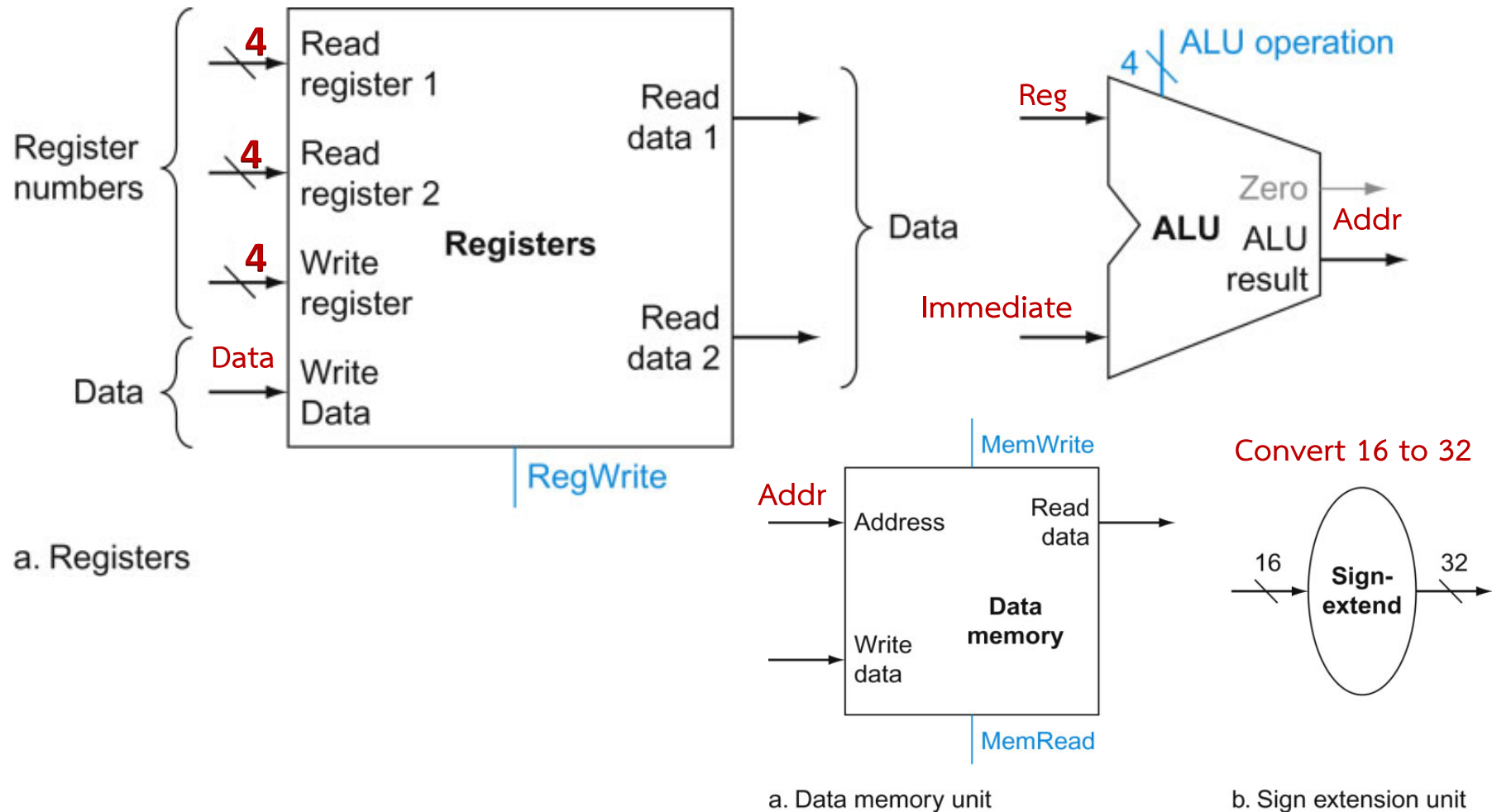




Implementing B-type Instructions

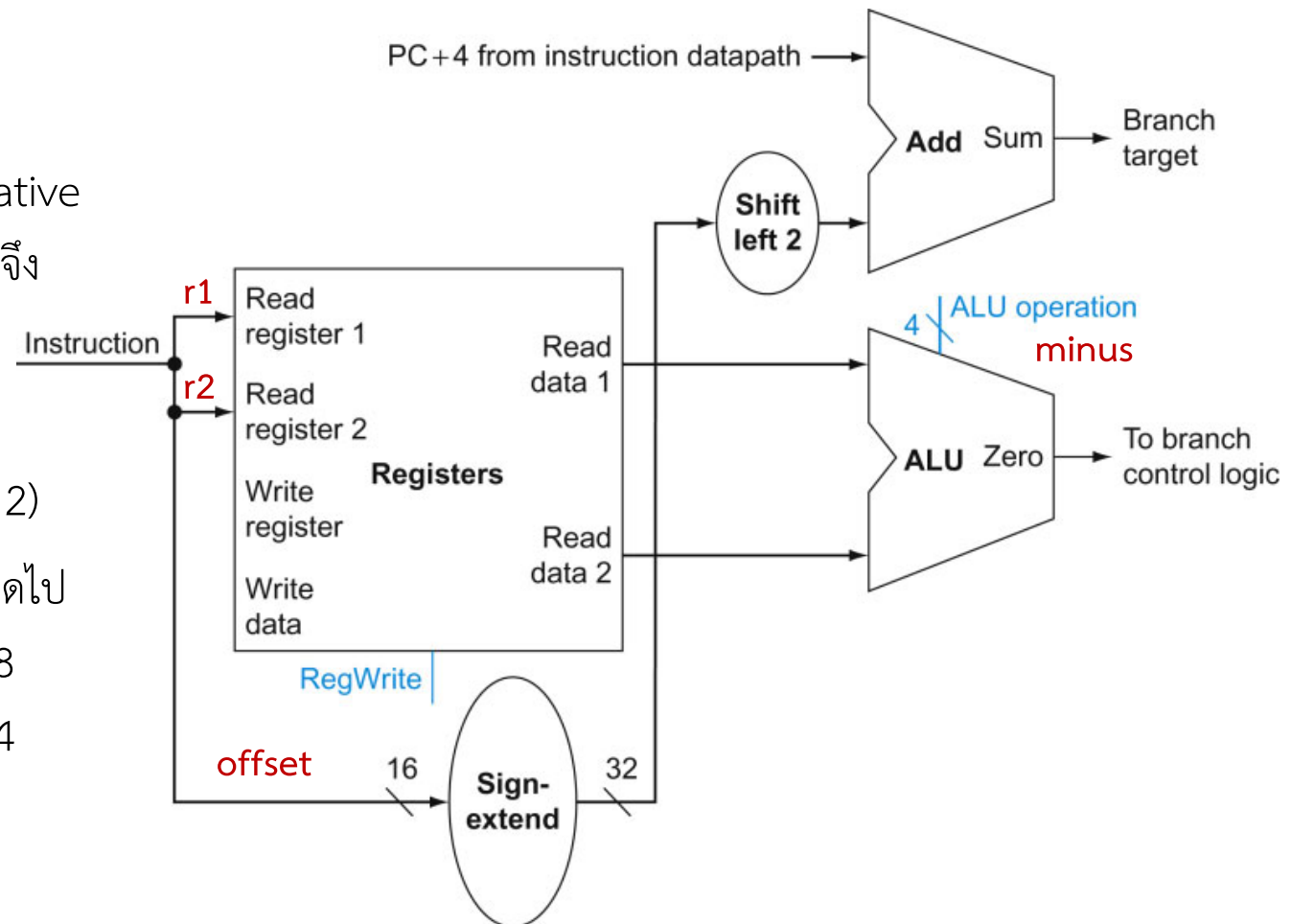
- **CMP r0,r1**
- **BEQ Loop**
- Loop จะเก็บเป็น Relative และมีขนาด < 32 บิต จึงต้อง extend ให้เป็น 32 บิต
- จากนั้น x4 (shift left 2)
- เช่น 2 (หมายถึงกระโดดไปอีก 2 คำสั่ง) ก็จะเป็น 8 แล้วจึงไปบวกกับ pc+4



View from 10,000 Feet

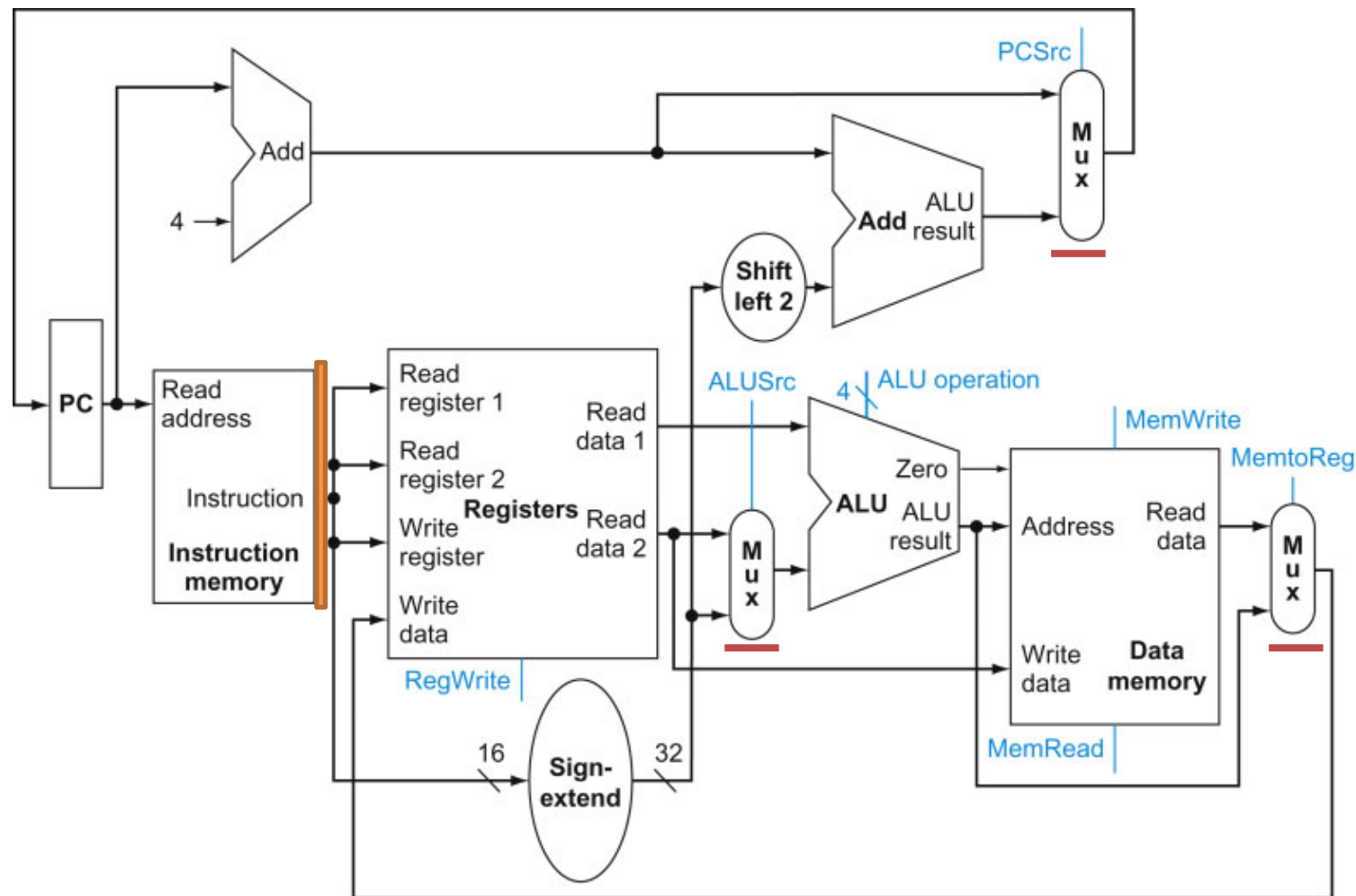


View from 5,000 Feet

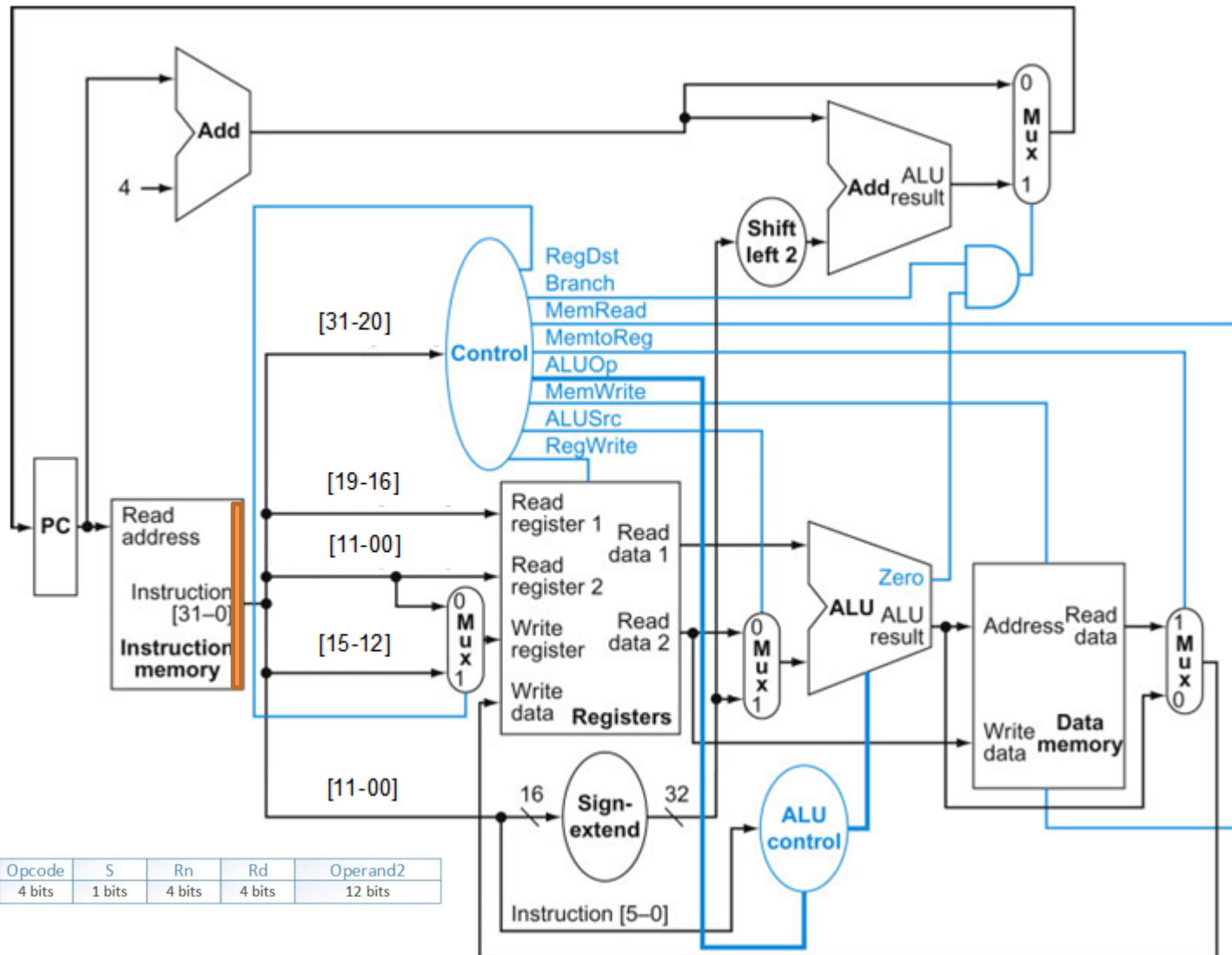

Cond	F	I	Opcode	S	Rn	Rd	Operand2
4 bits	2 bits	1 bits	4 bits	1 bits	4 bits	4 bits	12 bits



Datapath for R-type and Mem

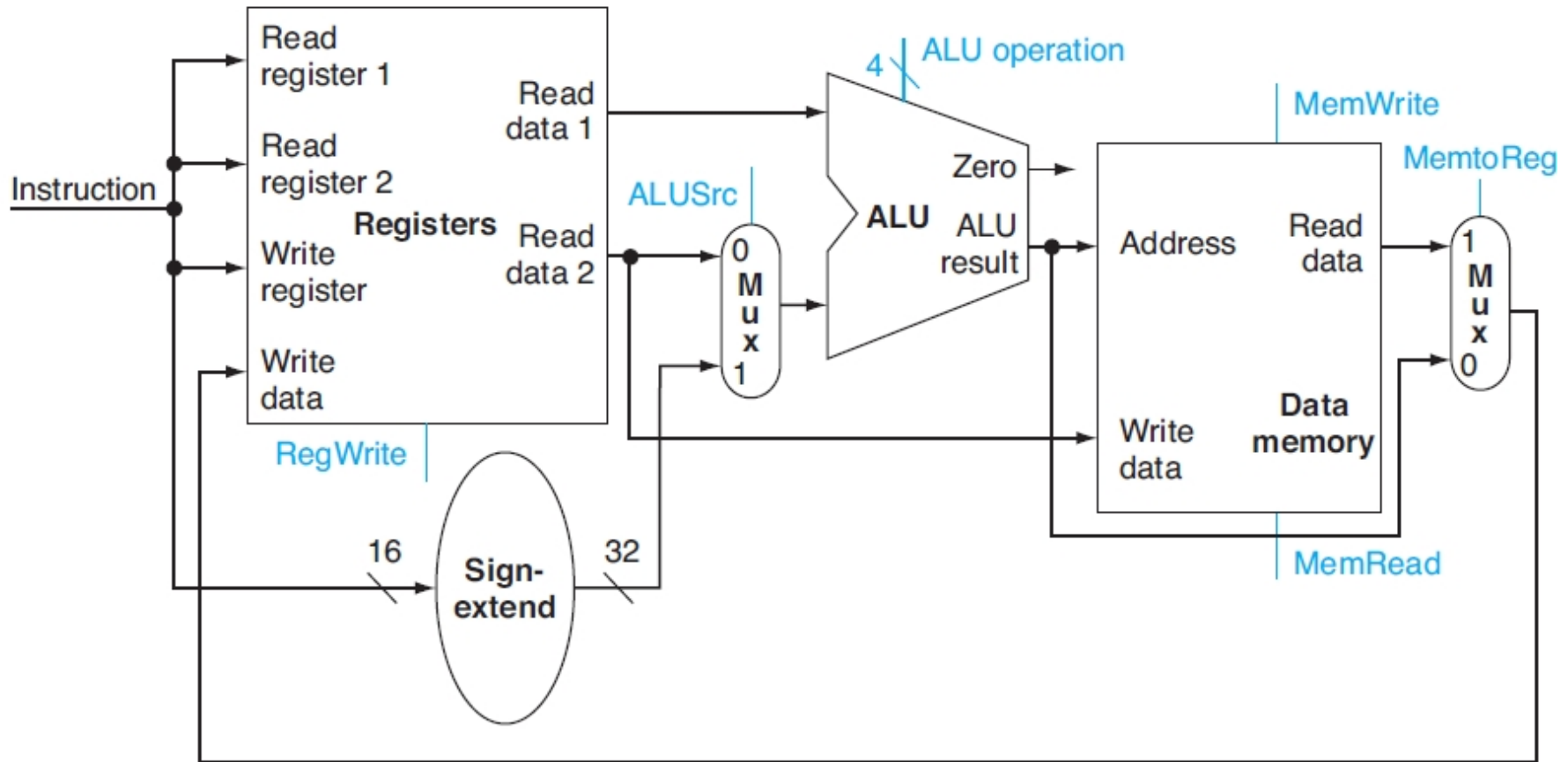






Datapath for Memory instruction


- LDR

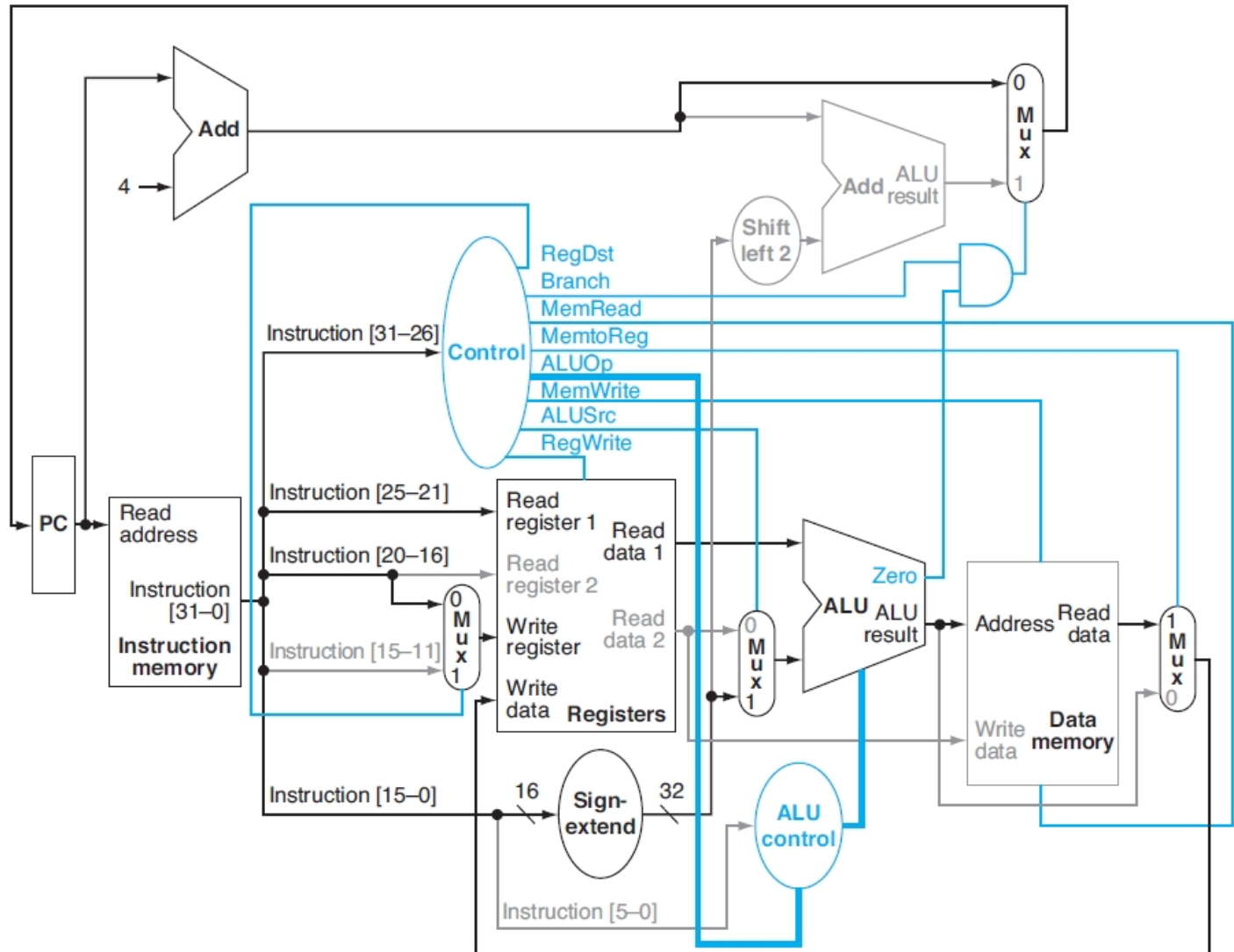



Datapath for branch instruction

- BEQ

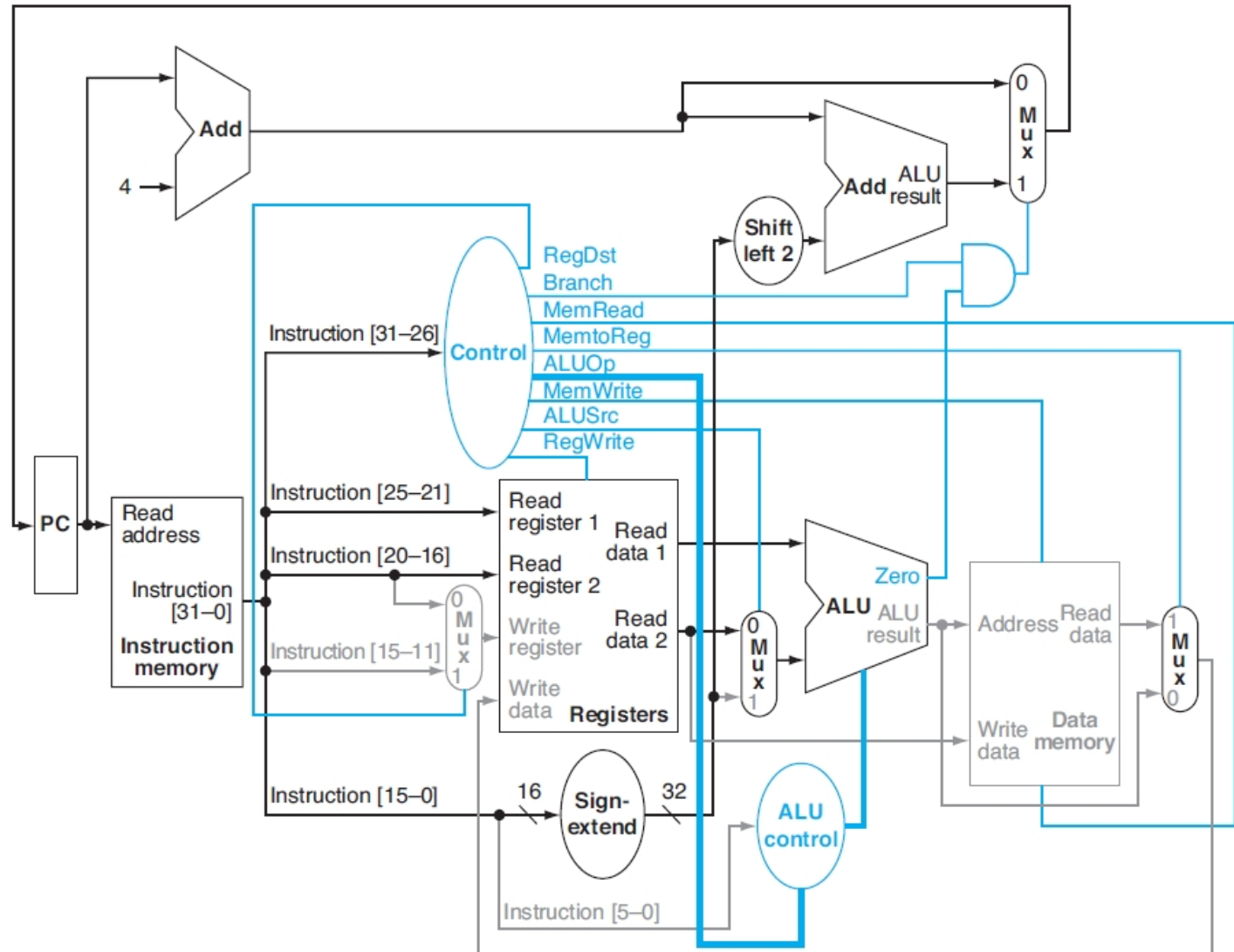



Exercise

- คำสั่งต่อไปนี้ใช้ Block ไหนบ้าง
 - AND r1, r2, #1
 - LDR r1, [r6, #4]
- ในแต่ละ Block ที่ระบุข้างต้น จะมี Input เป็นอะไร Output เป็นอะไร

	I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Sign-Extend	Shift-Left-2
a.	200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	15ps	10ps
b.	750ps	200ps	50ps	250ps	300ps	500ps	100ps	0ps


- กำหนดค่าการ Latency ที่ใช้ในแต่ละ Block คำสั่งข้างต้น (ใช้ a) จะใช้เวลาเท่าไรในการทำงาน
- ควรใช้ค่า clock เท่าไร

Basic Pipelining



- 1-stage design
- 5-state design
- 5-state pipeline
- Hazards

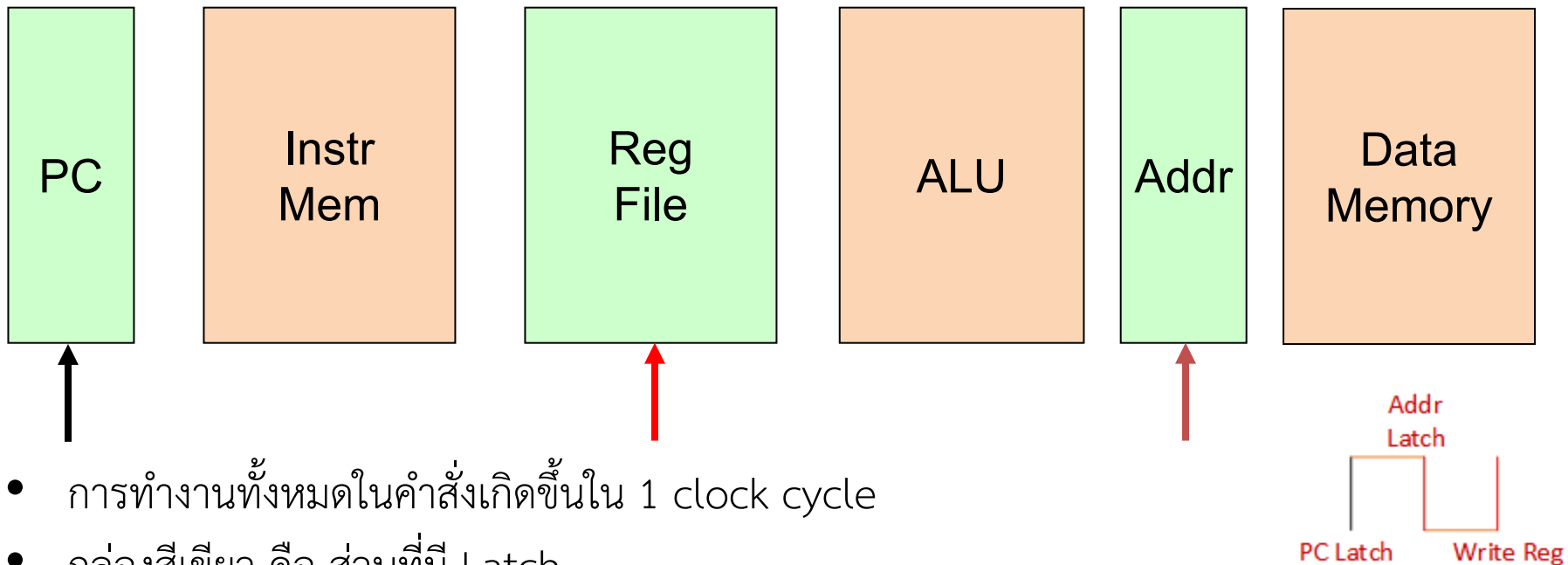Latch and Clocks in a Single-Cycle Design




- การทำงานทั้งหมดในคำสั่งเกิดขึ้นใน 1 clock cycle
- กล่องสี่เหลี่ยม คือ ส่วนที่มี Latch
- ที่ขอบขาขึ้นของ clock จะ Latch ข้อมูลตำแหน่ง (PC) และจะค้างข้อมูลและส่งมาที่ Instruction Memory ↑
- ที่ขอบขาขึ้น ผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้านี้จะถูกบันทึกเช่นกัน ↑
- ที่ขอบขาลงข้อมูล Address ของคำสั่ง Load/Store จะ Latch ดังนั้นจะสามารถเข้าถึงหน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) ได้ในครึ่งหลังของ clock ↑



Multi-Stage Circuit

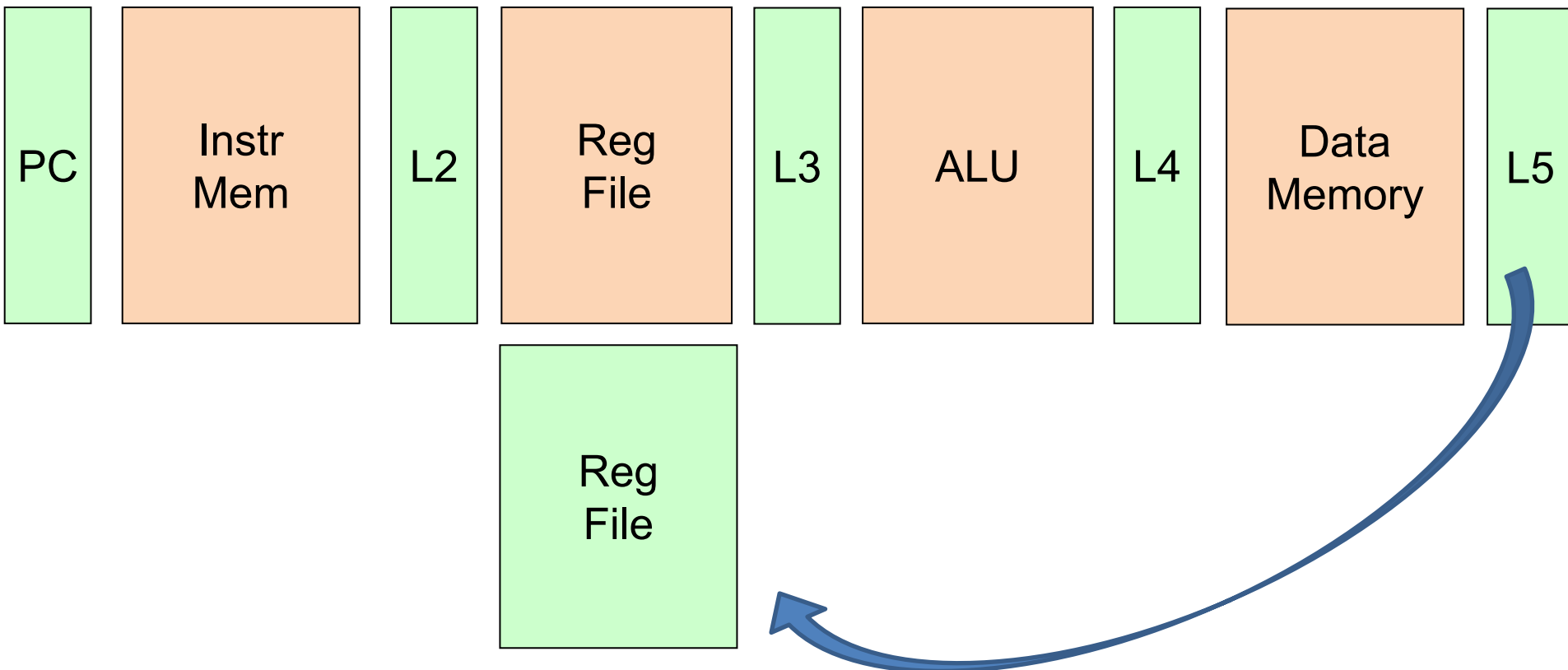
- โครงสร้างในแบบ Single Stage ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากประสิทธิภาพต่ำ โดยในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หน่วยอื่นๆ ใน CPU จะอยู่เฉยๆ
- จึงเป็นที่มาของ Multi-Stage Circuit





Multi-Stage Circuit

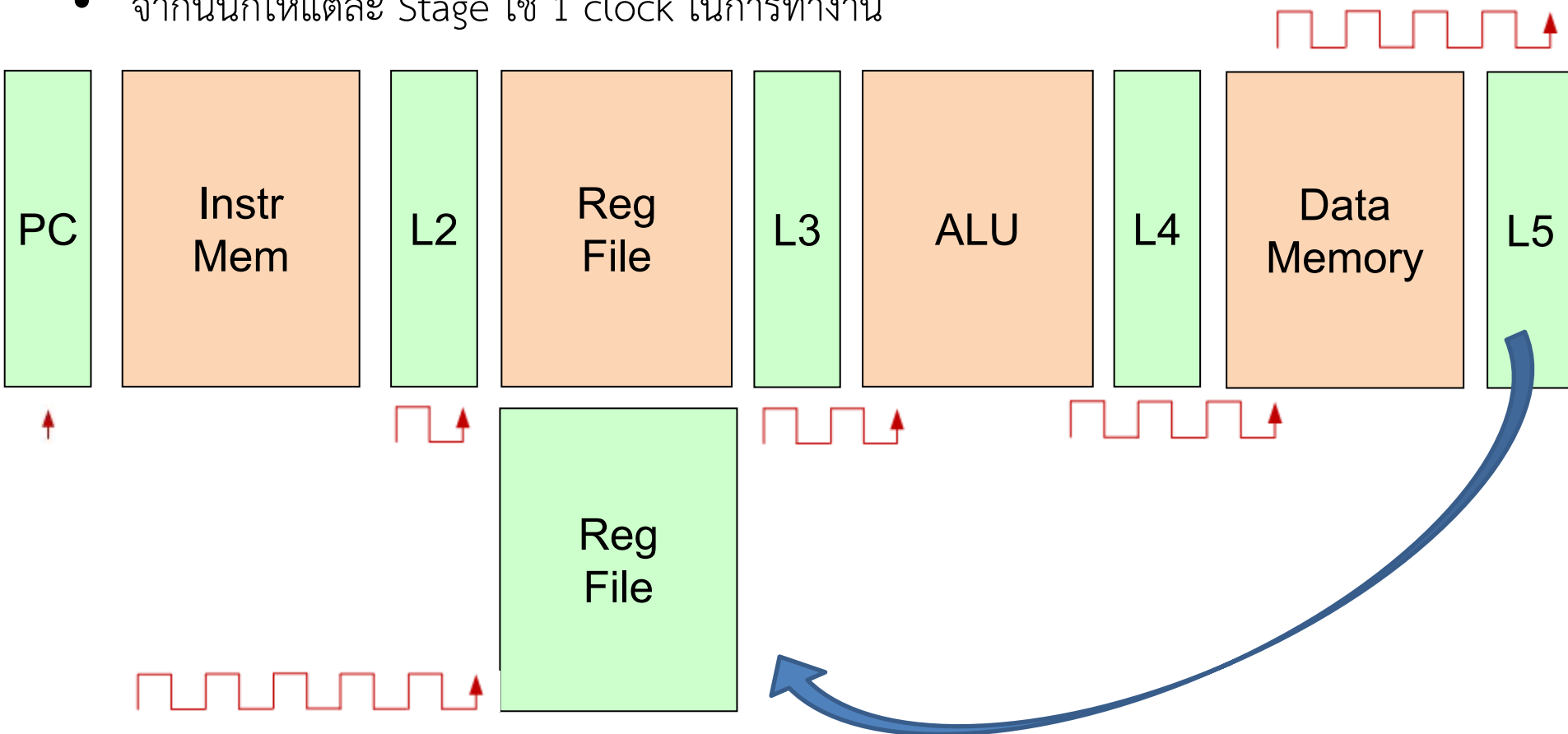- Multi-Stage Circuit ใช้หลักการว่า แทนที่จะทำงานทั้งคำสั่งในคราวเดียว (single stage) ก็ทำการแบ่งการทำงานออกเป็น Stage ย่อยๆ หลาย Stage โดยแต่ละ Stage คั่นด้วย Latch
- จากนั้นก็ให้แต่ละ Stage ใช้ 1 clock ในการทำงาน







Performance Improvement?

- การแบ่งงานเป็นส่วนๆ นี้เรียกว่า pipeline
 - การทำเช่นนี้ จะทำให้งานเสร็จช้าลงหรือไม่?
 - การทำเช่นนี้ จะทำให้**หลาย**งานเสร็จเร็วขึ้นหรือไม่
 - ควรจะตั้งสมมติฐานอย่างไร เพื่อที่จะตอบคำถามข้างต้น
 - แล้ว 10 stage pipeline จะดีกว่า 5 stage pipeline หรือไม่

Laundry Pipeline

  





Instruction Time

- สมมติว่าแต่ละขั้นตอนของ CPU ทำงานใช้เวลาตามรูป
- แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาไม่เท่ากัน
 - ส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยความจำ กำหนดให้ใช้ 200 ps
 - ส่วนที่เกี่ยวกับ Register File กำหนดให้ใช้ 100 ps
 - ส่วนที่เกี่ยวกับ ALU กำหนดให้ใช้ 200 ps

Instruction class	Instruction fetch	Register read	ALU operation	Data access	Register write	Total time
Load word (lw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps
Store word (sw)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps		700 ps
R-format (add, sub, AND, OR, slt)	200 ps	100 ps	200 ps		100 ps	600 ps
Branch (beq)	200 ps	100 ps	200 ps			500 ps

Instruction Pipelining

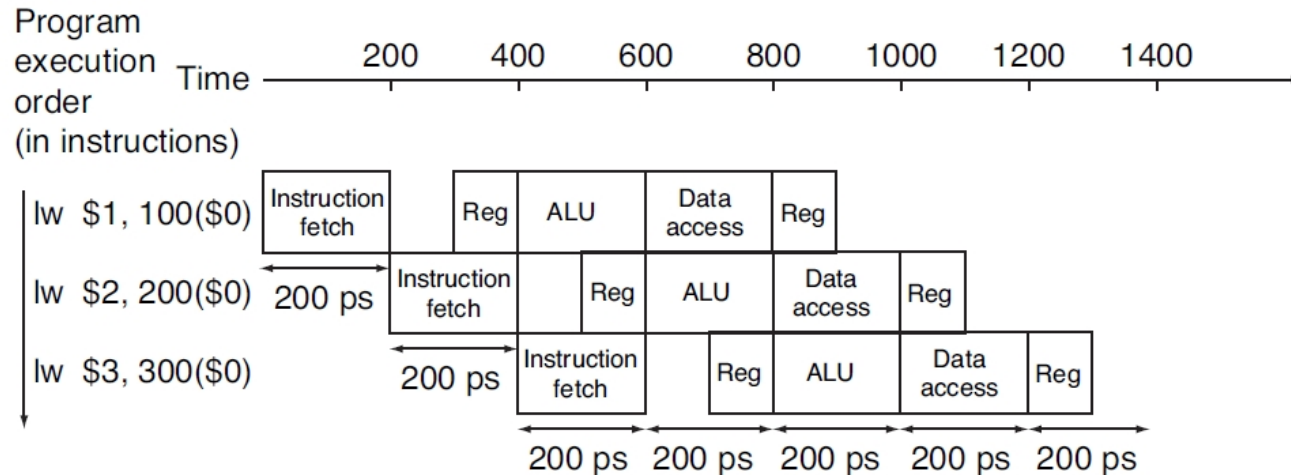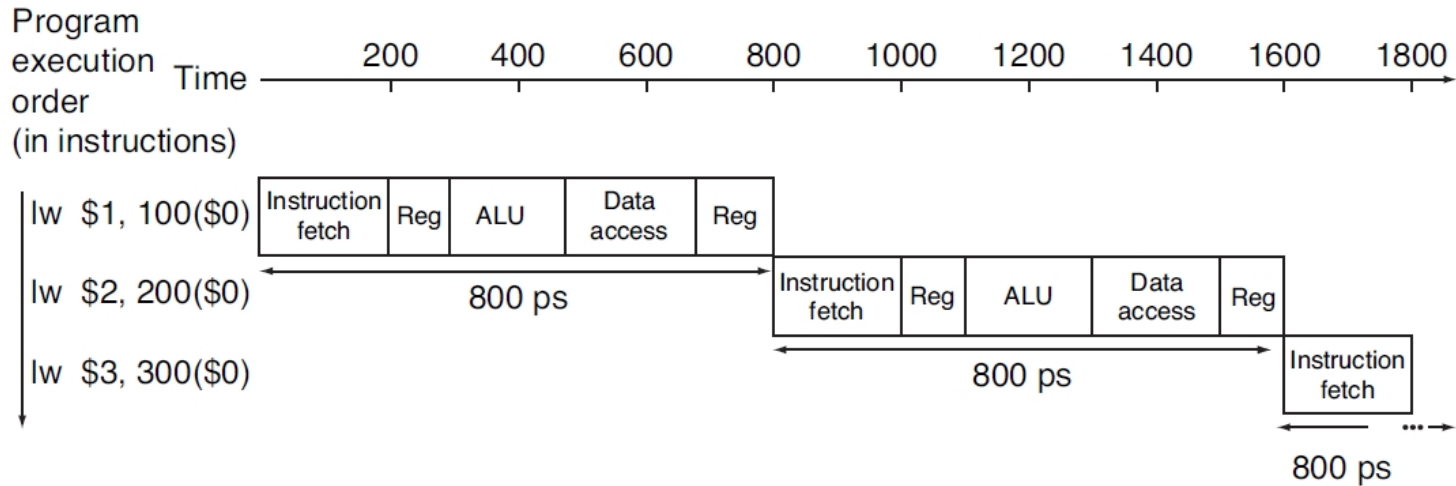



Performance Improvement

- ถ้า Pipeline แต่ละ stage มีเวลาเท่ากัน สามารถใช้สูตร

$$\text{Time between instructions}_{\text{pipelined}} = \frac{\text{Time between instructions}_{\text{nonpipelined}}}{\text{Number of pipe stages}}$$

- สมมติว่าคำสั่งใช้เวลา 800 ps โดยมี 5 stage ดังนั้นเวลาที่ใช้เมื่อทำ pipeline แล้วจะประมาณ 160 ps
- แต่จากรูปในสไลด์ก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าจาก 3 คำสั่งที่ใช้ 2,400 ps (non pipeline) เมื่อทำ pipeline แล้วจะเหลือ 1400 ps ซึ่งเร็วขึ้นประมาณ 1.7 เท่า
- แต่หากทำงานจำนวนคำสั่งมากๆ แล้ว ค่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.0
- อาจจะสงสัยว่าในเมื่อเดิมก็สามารถทำเสร็จได้ใน 1 clock cycle อยู่แล้ว จะเร็วขึ้นได้อย่างไร -> เมื่องานลดลงก็สามารถจะเพิ่ม clock cycle ได้



Performance Improvement?


- การแบ่งงานเป็นส่วนๆ นี้เรียกว่า pipeline
 - การทำเช่นนี้ จะทำให้งานเสร็จช้าลงหรือไม่? บางทีอาจจะช้าลงเล็กน้อย
 - การทำเช่นนี้ จะทำให้หลายงานเสร็จเร็วขึ้นหรือไม่ Yes
 - ควรจะตั้งสมมติฐานอย่างไร เพื่อที่จะตอบคำถามข้างต้น
 - แต่ละคำสั่งที่ทำงานต่อกัน จะต้องไม่ขึ้นต่อกัน เช่น คำสั่งที่ 2 ต้องการผลจากคำสั่งแรก ก็จะต้องรอ (เรียกว่า stall)
 - ไม่มี Overhead จาก Latch
 - แล้ว 10 stage pipeline จะดีกว่า 5 stage pipeline หรือไม่?
 - ไม่แน่ การมี stage มาก ทำให้โอกาสเกิด stall มากขึ้น และ Latch Overhead จะมีมากขึ้น




Quantitative Effects

- ผลจากการใช้ pipeline
 - เวลาที่ใช้ต่อคำสั่งจะเพิ่มขึ้น
 - แต่ละคำสั่งจะต้องใช้จำนวน clock cycle มากขึ้นในการทำงาน
 - แต่โดยเฉลี่ยแล้ว CPI จะเท่าเดิม
 - สามารถเพิ่ม clock speed ได้
 - เวลารวมที่ใช้ในการทำงานจะลดลง ทำให้เวลาเฉลี่ยต่อคำสั่งจะลดลง
 - Ideal Condition : จำนวน pipeline stage = จำนวนเท่าของ clock speed ที่เพิ่มขึ้น

5 Stage-Pipeline

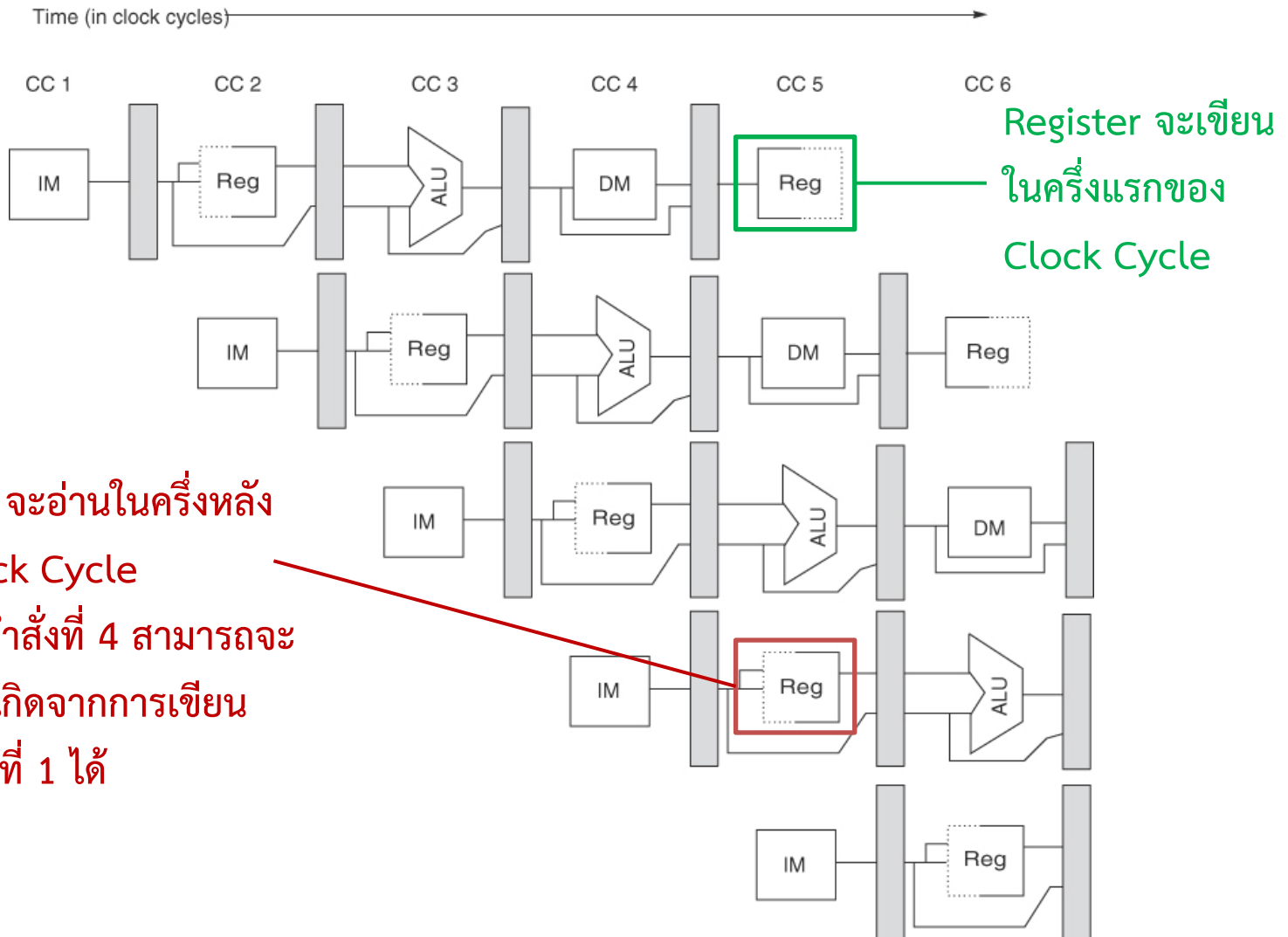


5 Stage-Pipeline

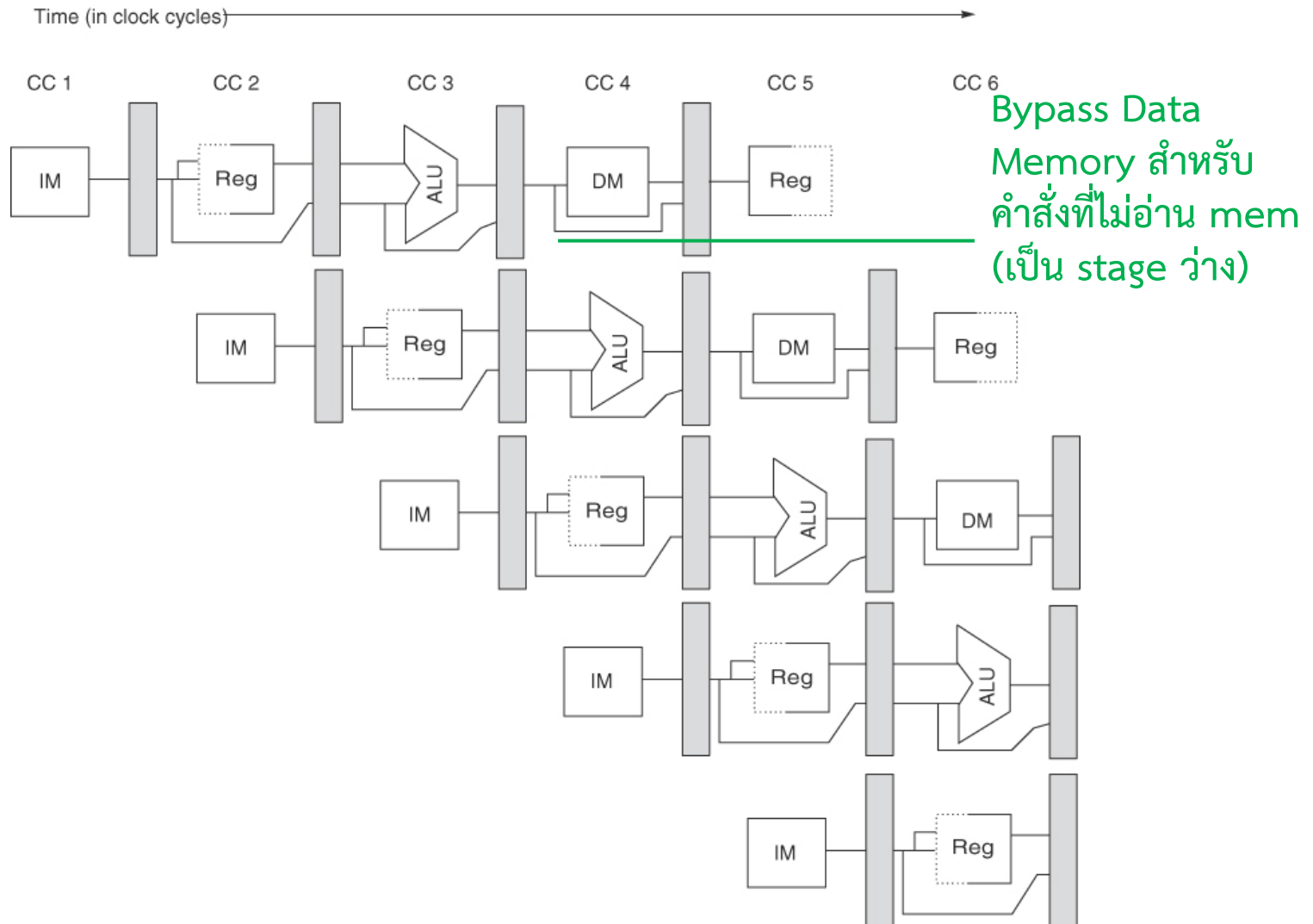

5 Stage-Pipeline



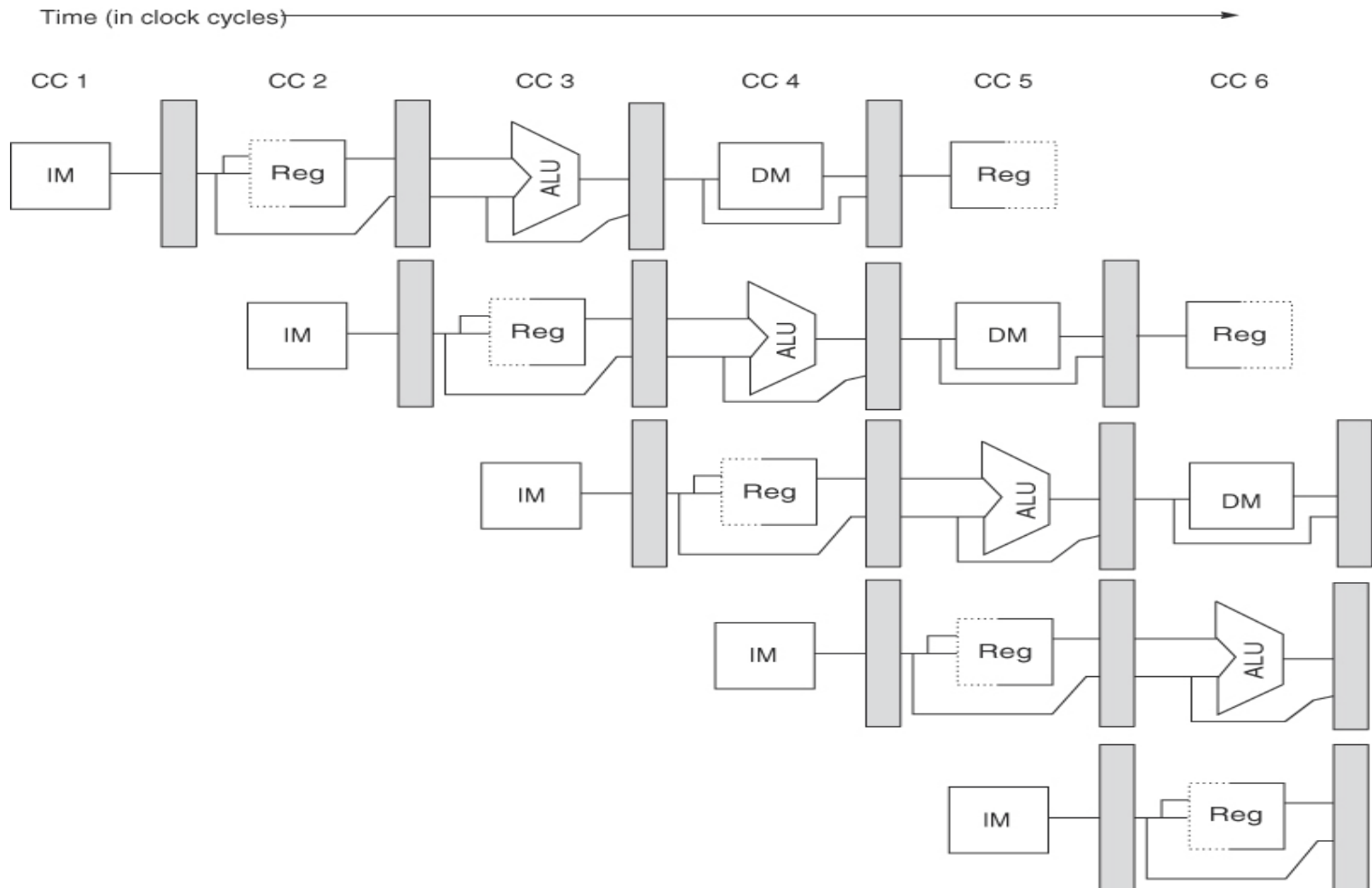
Stage 1 : ใช้ PC เพื่อ access I-cache และเพิ่มค่า PC ขึ้น 4



5 Stage-Pipeline



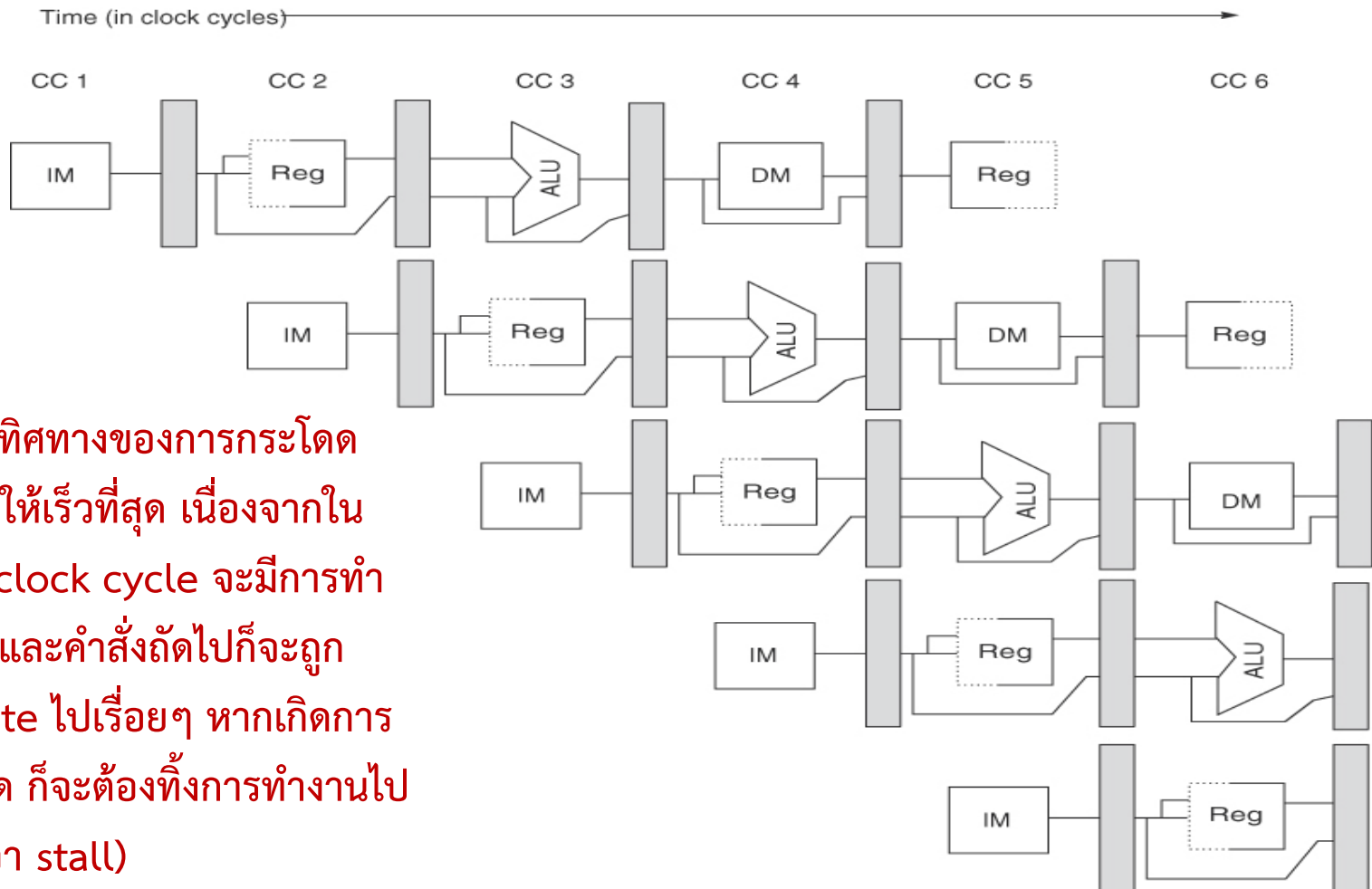
Stage 2 : อ่านรีจิสเตอร์ หรือเปรียบเทียบรีจิสเตอร์ เพื่อกำหนดการกระโดด (Branch)



5 Stage-Pipeline



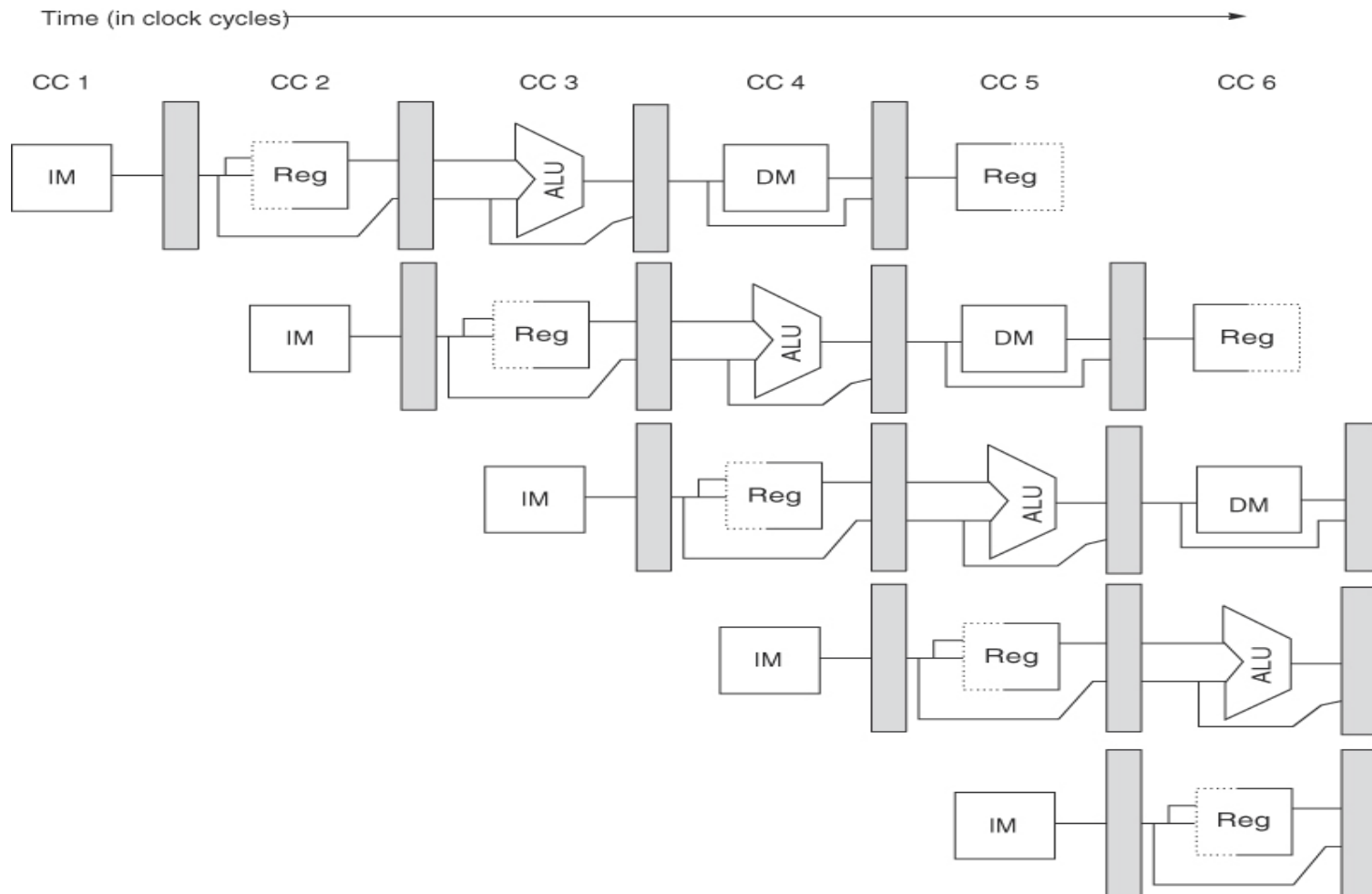
Stage 3 : คำนวณใน ALU หรือหา Address สำหรับ Load/Store



5 Stage-Pipeline



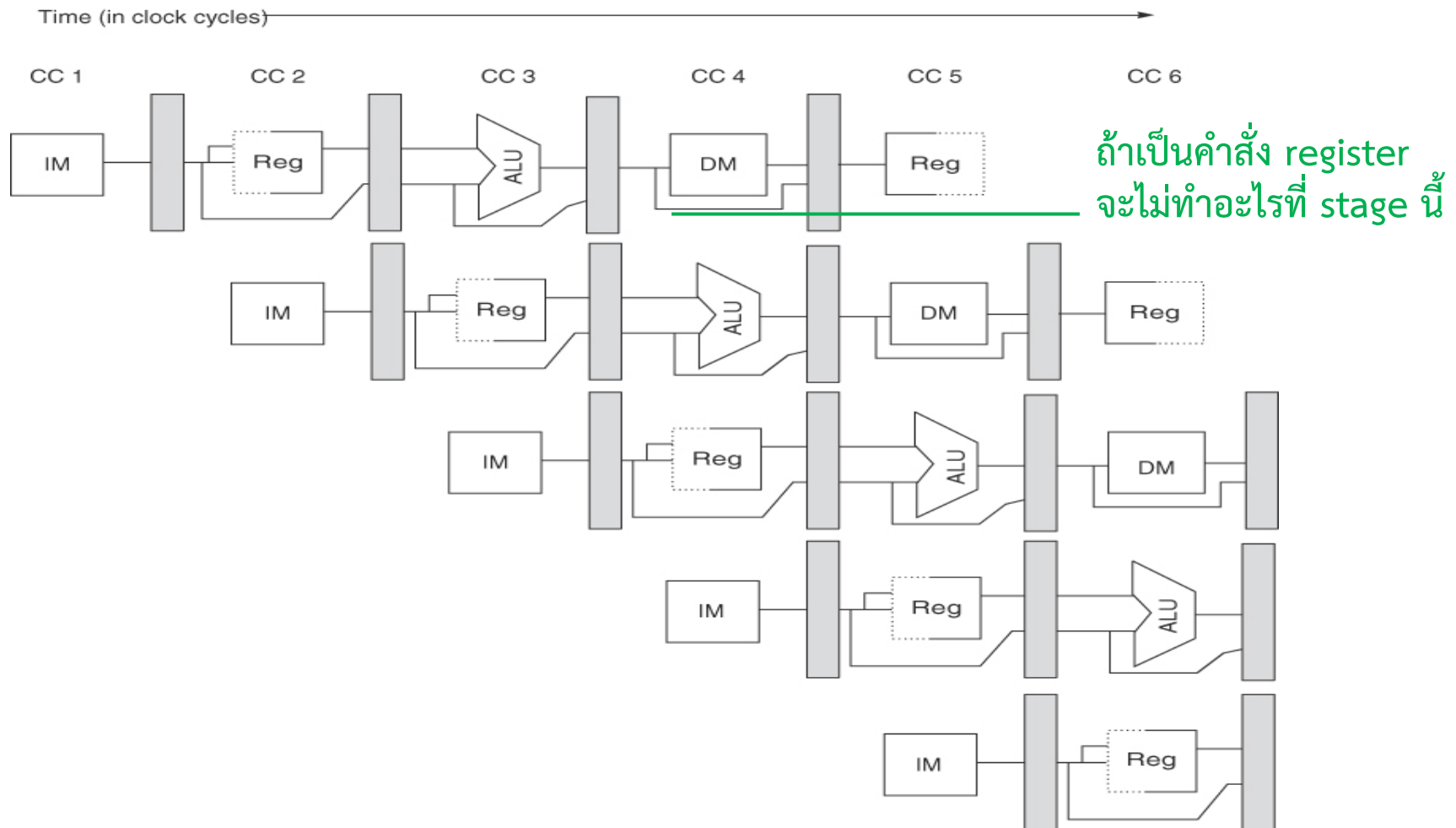
Stage 4 : Memory Access to/from Data Cache คำสั่ง STR เสร็จที่ stage นี้



5 Stage-Pipeline



 
Stage 5 : เขียนผลที่ได้จาก ALU หรือจาก Memory ลงใน register (ขอบขาขึ้น)



Pipeline Datapath




- Single Instruction datapath

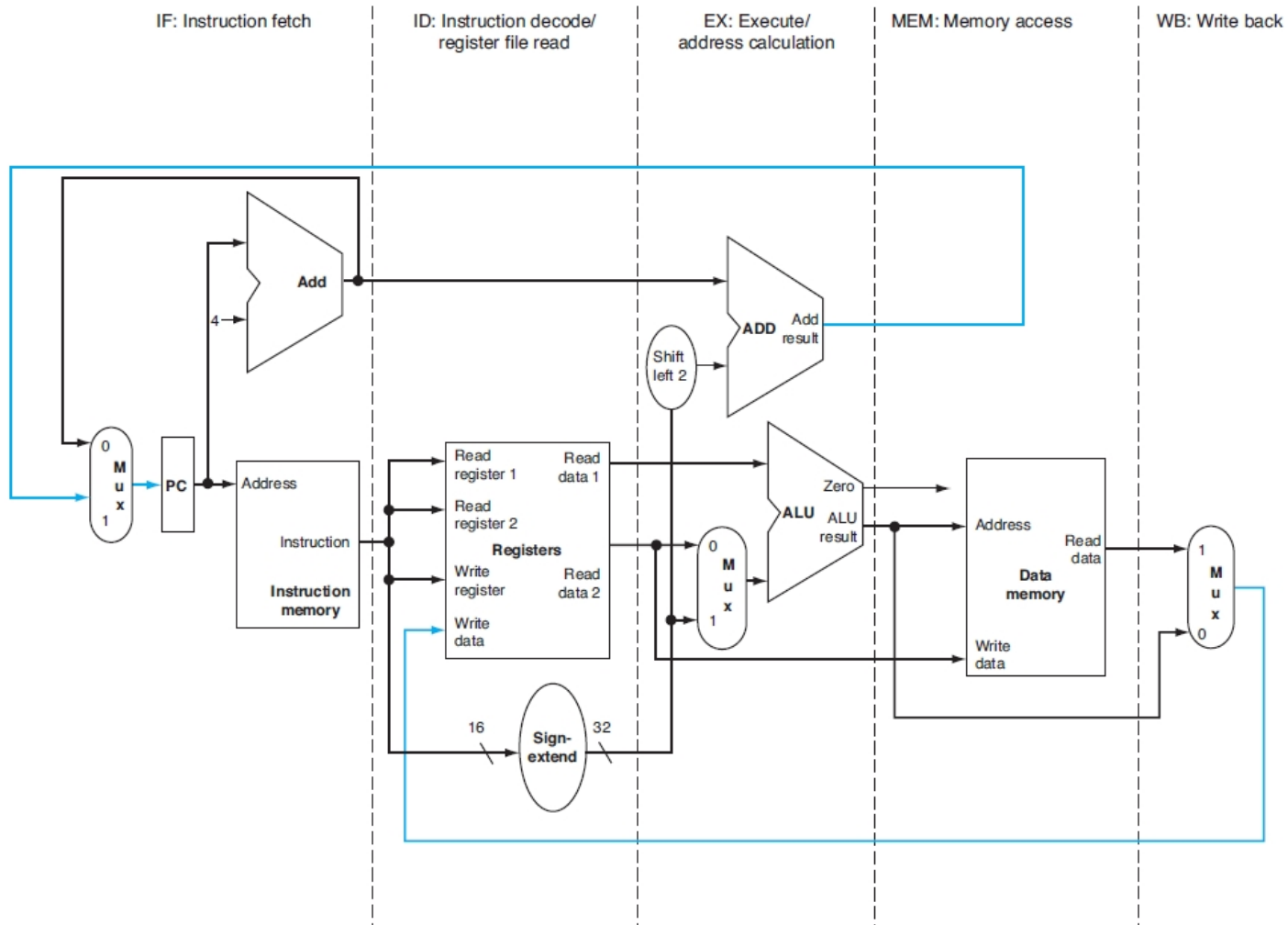

Pipeline Datapath




- Single Instruction datapath

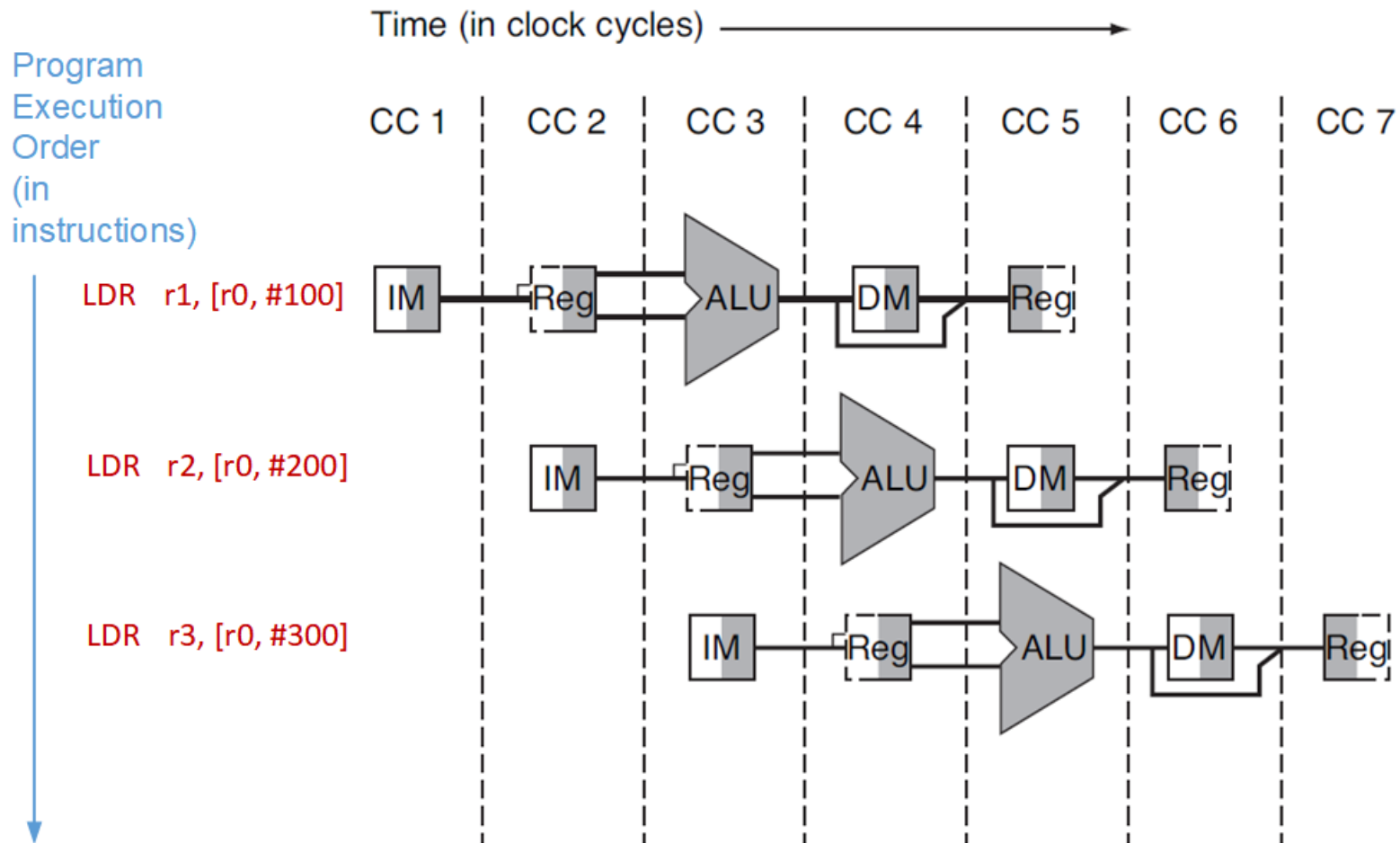

Pipeline Datapath




- Pipeline version of datapath

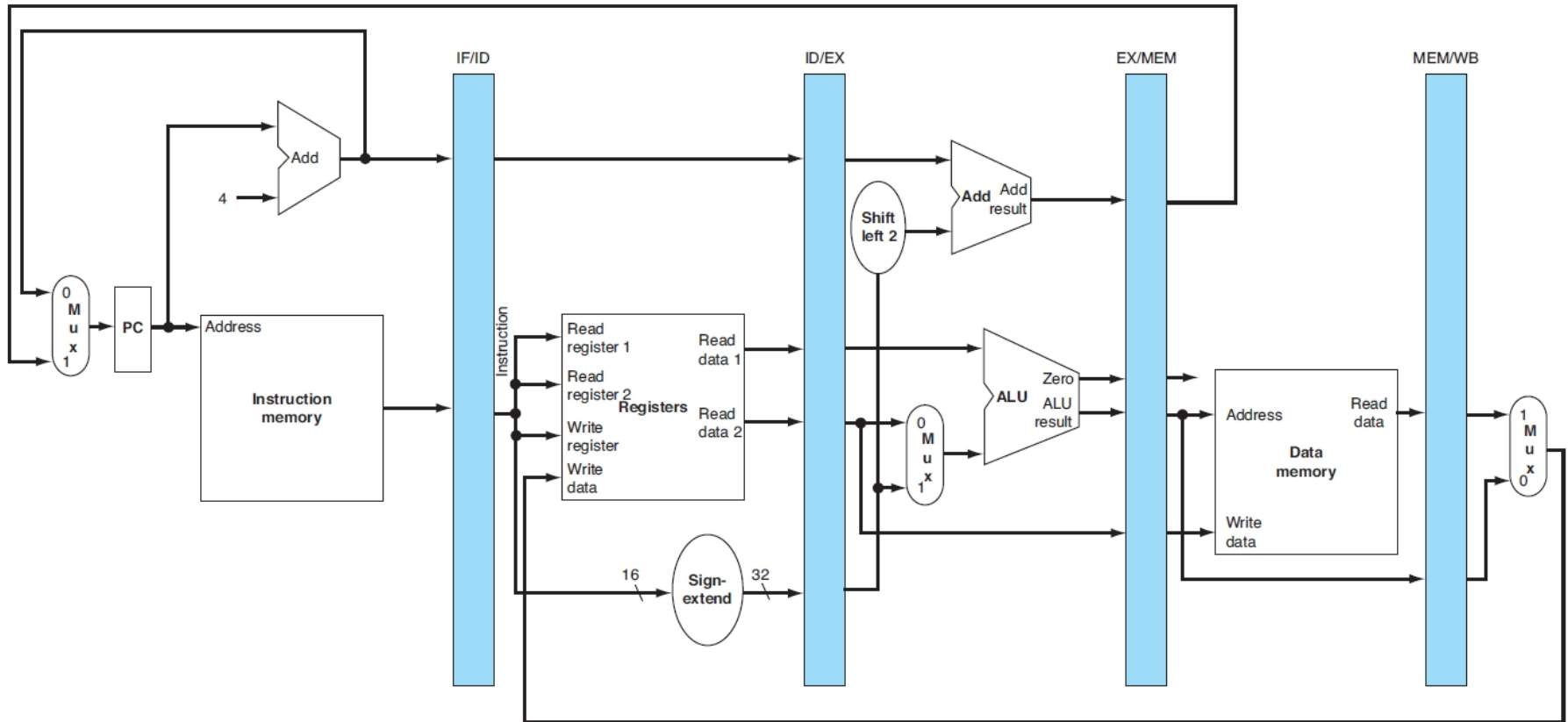

Pipeline Datapath



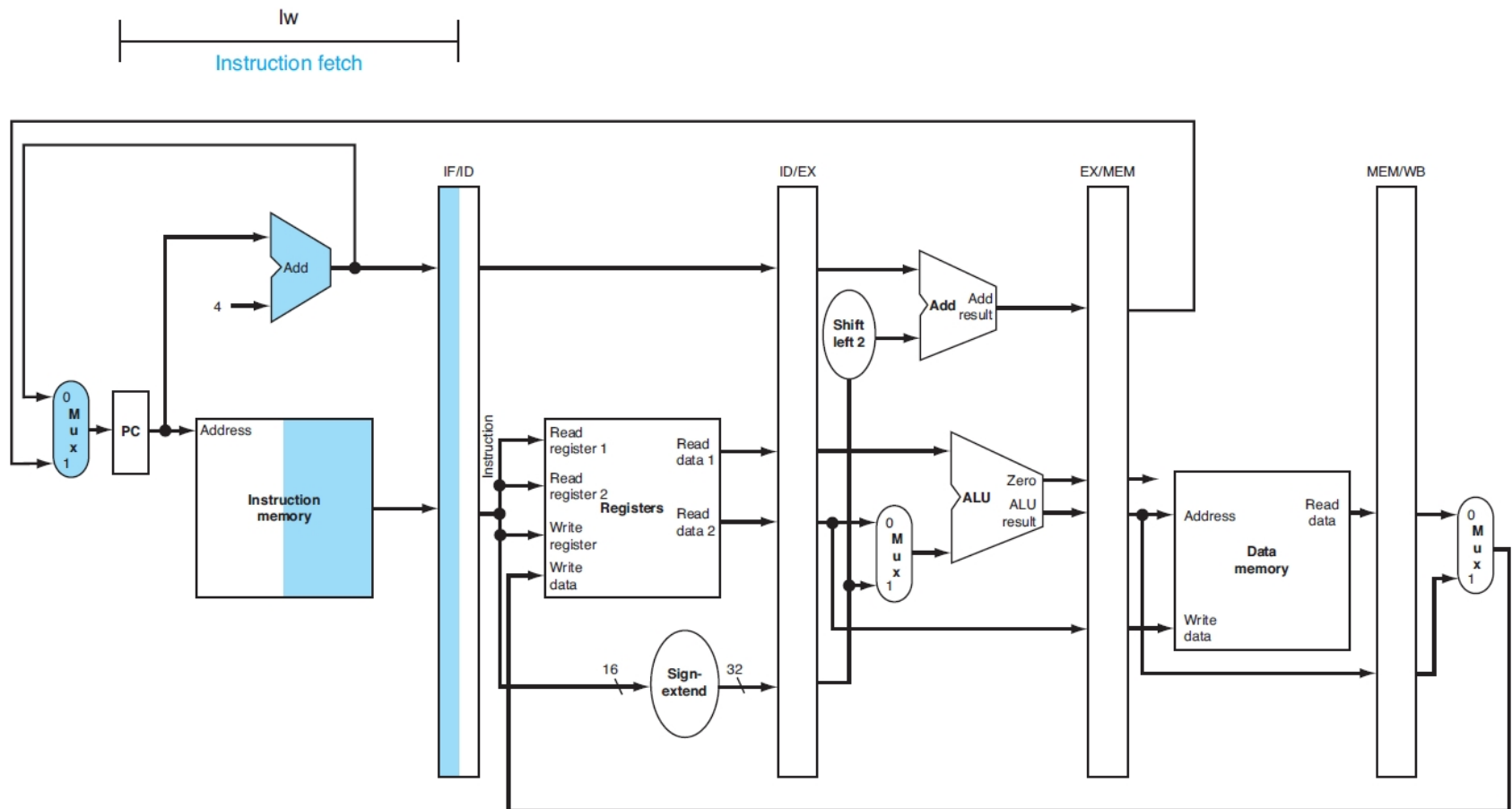
- Instruction fetch : เป็นขั้นตอนที่คำสั่งถูกอ่านจากหน่วยความจำ โดยใช้ตำแหน่งจาก PC และใส่ลงใน IF/ID pipeline register จากนั้น $PC = PC + 4$ แล้ว write กลับไปที่ PC เพื่อรอ Fetch คำสั่งถัดไปในอีก 1 clock cycle โดยจะเก็บใน IF/ID กรณีที่มีการนำไปใช้อีก เช่น BEQ



Pipeline Datapath



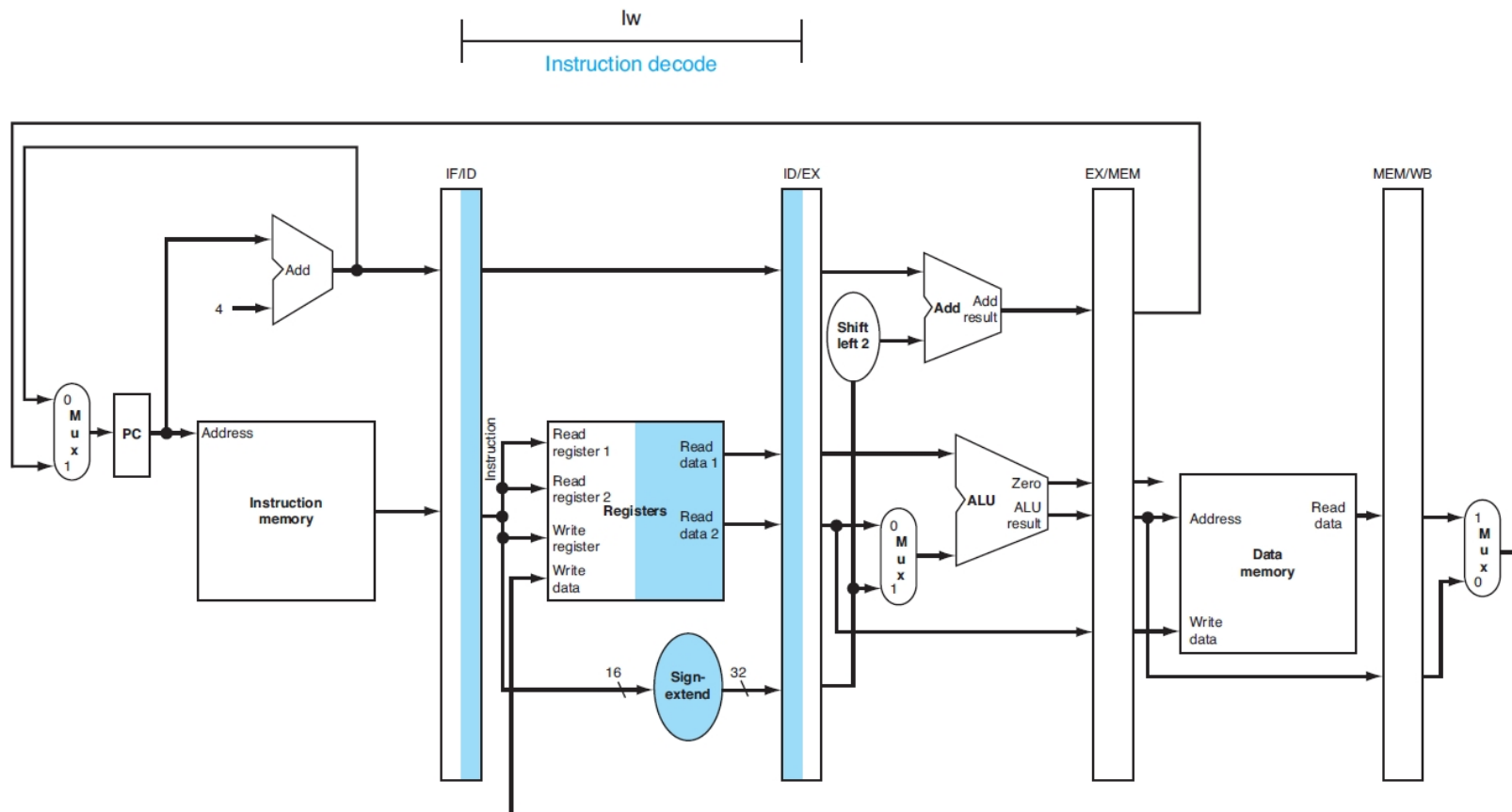
- Instruction decode and register file read : เป็นขั้นตอนที่ IF/ID pipeline register ส่งข้อมูล Immediate (ที่ทำ sign-extended แล้ว) และข้อมูลใน register จำนวน 2 ตัว (หากมีการสั่งให้ read register) โดยทั้ง 3 ค่าจะเก็บที่ ID/EX pipeline register



Pipeline Datapath



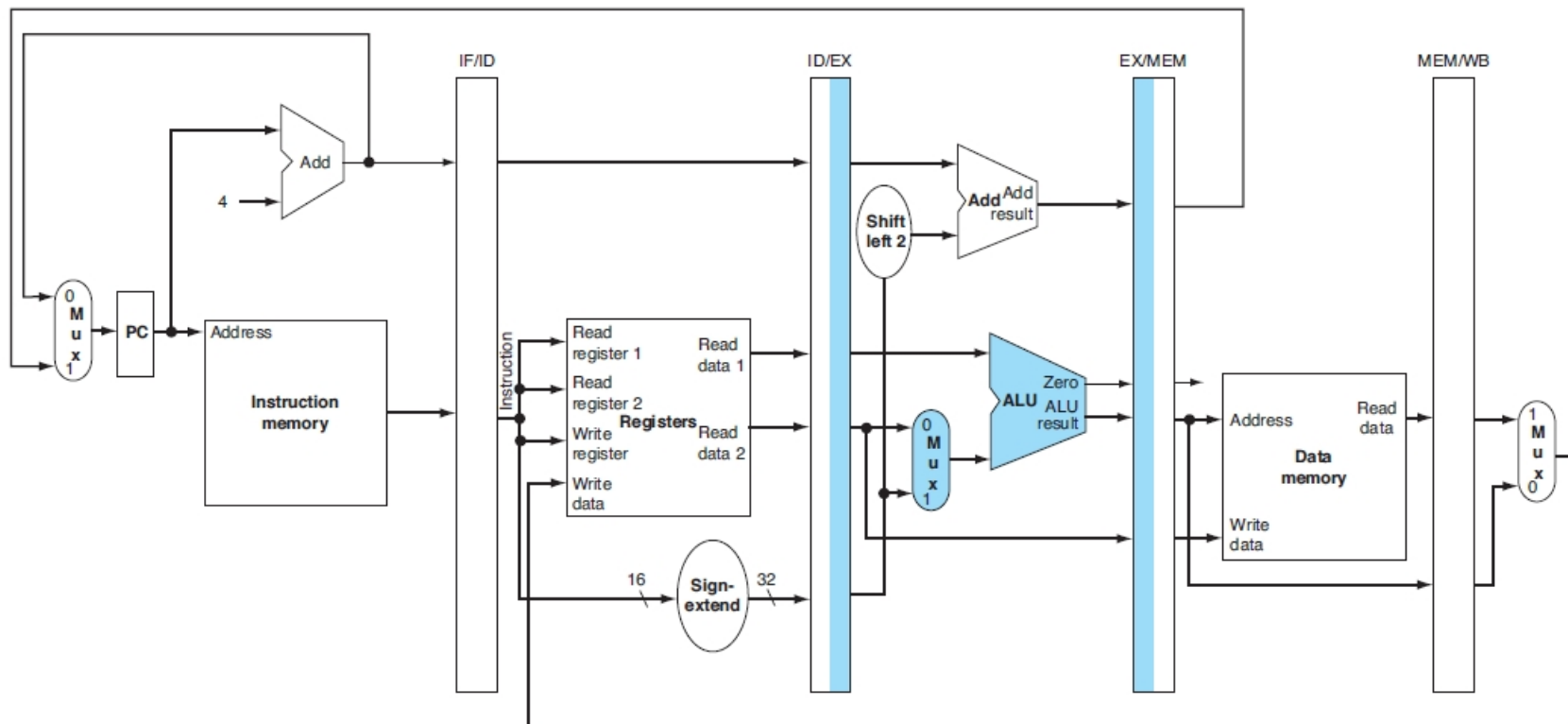
- Execute or Address calculation : เป็นขั้นตอนที่ข้อมูล Register ที่อ่านจาก Register File และข้อมูล Immediate ที่ทำ Signed-Extended แล้ว ซึ่งเก็บอยู่ใน ID/EX Pipeline Register นำมาประมวลผลโดย ALU และผลลัพธ์เก็บใน EX/MEM



Pipeline Datapath



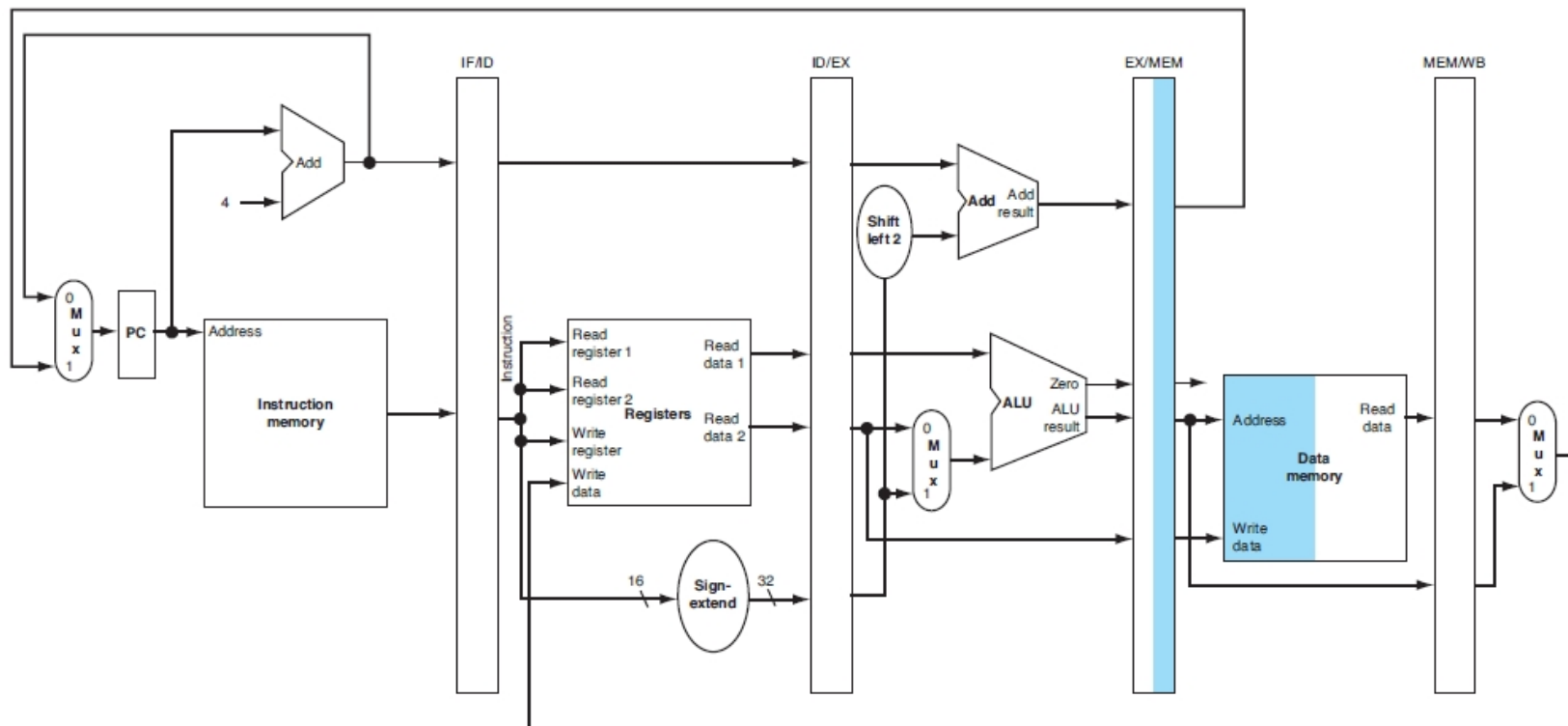
- Memory Access : เป็นขั้นตอนสำหรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ เช่น LDR โหลด Address จาก EX/MEM pipeline register และเก็บผลลัพธ์ลงใน MEM/WB pipeline register ในกรณีที่ เป็นคำสั่ง R-Type จะ bypass ขั้นตอนนี้ (คำสั่ง STR จะจบที่ขั้นตอนนี้)



Pipeline Datapath



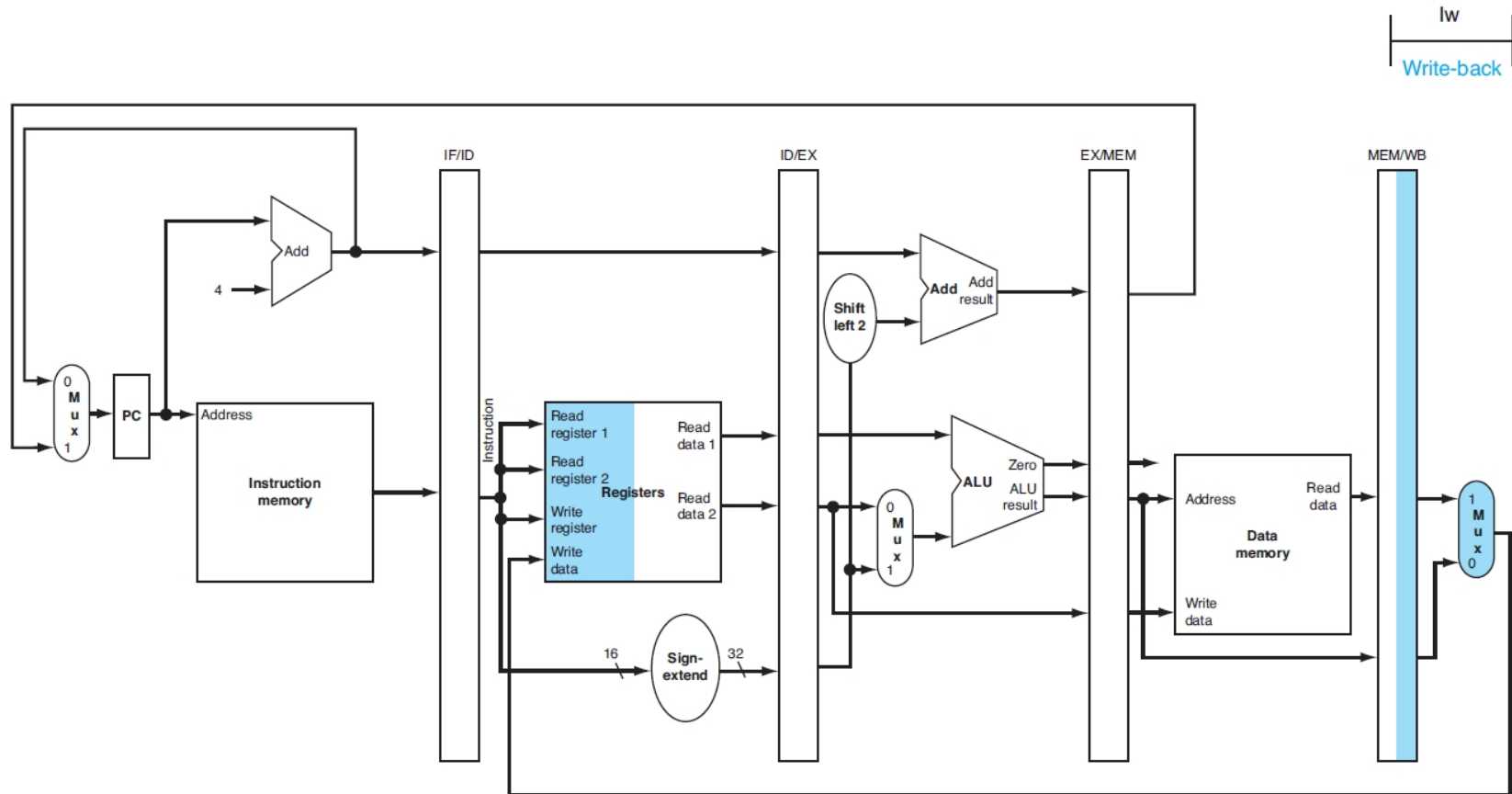
- Write-back : เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ pipeline โดยจะอ่านข้อมูลจาก MEM/WB pipeline register และนำไปเขียนกลับใน register file เช่น LDR



Pipeline Datapath



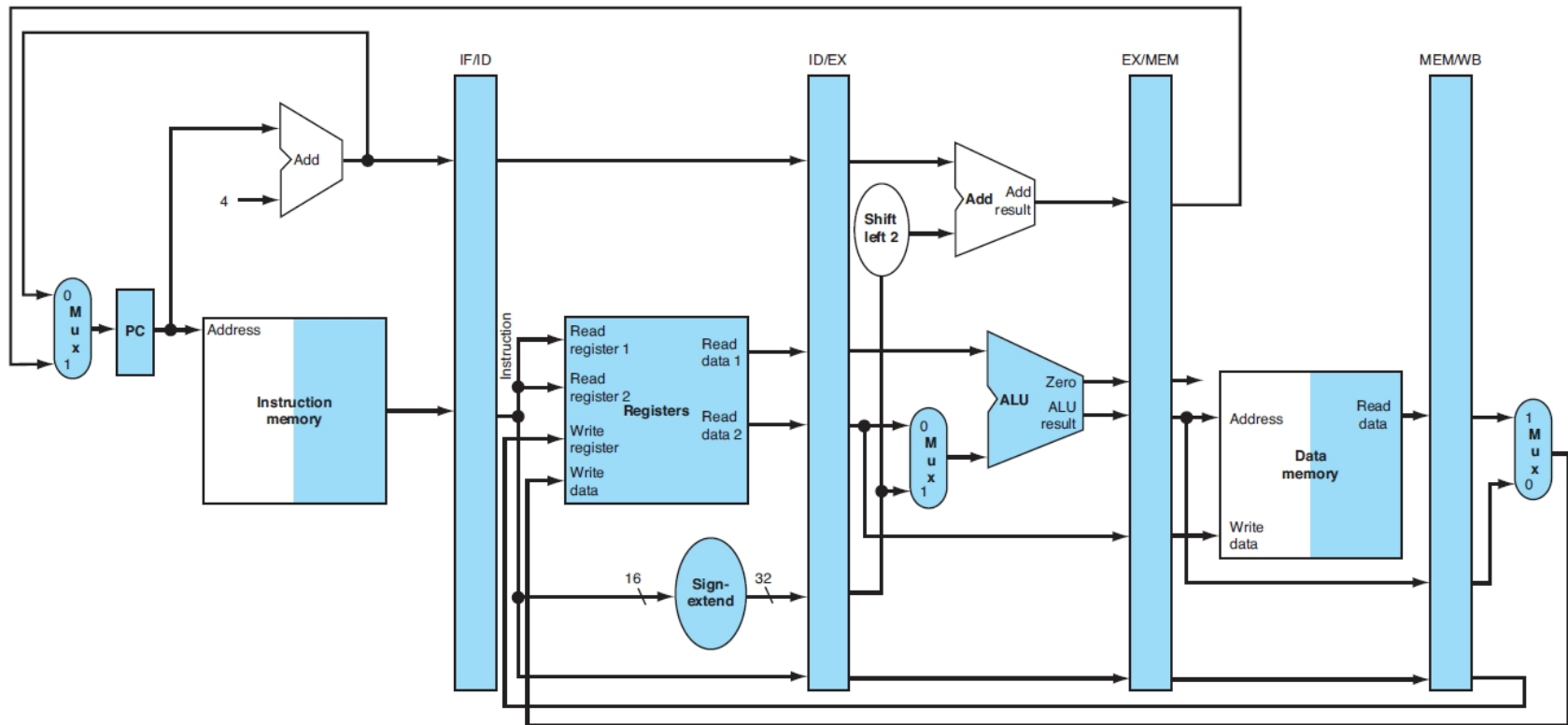- ส่วนของ Datapath ทั้งหมด ที่ใช้คำสั่ง Load





Conflicts/Problem

- I-Cache และ D-Cache ถูก Access ใน clock cycle เดียวกัน ดังนั้นหากแยก I-Cache และ D-Cache ออกจากกัน ก็จะช่วยให้ทำงานได้ดี
- รีจิสเตอร์ จะมีทั้งอ่าน และ เขียน ใน clock cycle เดียวกัน ดังนั้นจึงต้องแบ่งการอ่าน และการเขียนออกไปคนละครึ่ง clock cycle
- หากสามารถคำนวณ Branch Target ได้ใน stage ที่ 2 ส่วนที่เหลือจะทำอย่างไร



For your attention